

کد کنترل

733

C

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۴۰۰

صبح پنجشنبه



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

مهندسی برق – (کد ۱۲۵۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۲۷۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۲۸

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سوال | از شماره | تا شماره |
|------|---|------------|----------|----------|
| ۱ | زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | ۳۰ | ۱ | ۳۰ |
| ۲ | ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) | ۱۵ | ۳۱ | ۴۵ |
| ۳ | مدادهای کترونیکی (۱و۲) | ۱۵ | ۴۶ | ۶۰ |
| ۴ | الکترونیک (۱و۲) و سیستم‌های دیجیتال ۱ | ۱۵ | ۶۱ | ۷۵ |
| ۵ | ماشین‌های کترونیکی (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکترونیکی ۱ | ۱۵ | ۷۶ | ۹۰ |
| ۶ | سیستم‌های کنترل خطی | ۱۲ | ۹۱ | ۱۰۲ |
| ۷ | سیستم‌های و سیستم‌ها | ۱۲ | ۱۰۳ | ۱۱۴ |
| ۸ | الکترومغناطیس* | ۱۲ | ۱۱۵ | ۱۲۶ |
| ۹ | مقدمه‌ای بر مهندسی برق‌گشی* | ۱۲ | ۱۲۷ | ۱۳۸ |

* برای داوطلبان و شرکت‌های مهندسی برق‌گشی، انتخاب یکی از این دو درس اجباری است.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره هنفی دارد.

حقیقتی و حقوقی قنایت با مجوز این سازمان مجاز نیست و با منظمهای برابر حقوقات و فناوری شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I ----- the argument because I didn't know enough about the subject.
1) depicted 2) confronted 3) dropped 4) broached
- 2- Because my husband is a ----- supporter of the high school football team, he donates money to their organization every year.
1) zealous 2) anomalous 3) receptive 4) successive
- 3- Since the journey is -----, be sure to bring a first-aid kit.
1) courageous 2) cautious 3) enormous 4) perilous
- 4- The writer's stories appeal to a wide range of people—young and old, ----- and poor, literary and nonliterary.
1) economical 2) financial 3) affluent 4) elite
- 5- His nostalgic ----- of growing up in a small city are comical, though they are perhaps embellished for comic effect.
1) impacts 2) accounts 3) entertainments 4) bibliographies
- 6- On a chilly night, you might like to curl up by the fireside and ----- a cup of hot chocolate while reading one of Thurber's books.
1) imbibe 2) amalgamate 3) relieve 4) fascinate
- 7- Although Mr. Jackson was -----, he attempted to be jovial so that his colleagues at the meeting wouldn't think there was a problem.
1) unpretentious 2) painstaking 3) apprehensive 4) attentive
- 8- Obviously the network is overreacting and engaging in ----- when they say "55 million people are in danger!" for normal thunderstorms.
1) distinction 2) exaggeration 3) expectation 4) justification
- 9- My high school biology teacher loved to ----- from science into personal anecdotes about his college adventures.
1) evolved 2) converted 3) reversed 4) digressed
- 10- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.
1) precision 2) innovation 3) superiority 4) variability

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

For some time now, medical scientists have noted an alarming increase in diseases of the heart and circulation among people who smoke cigarettes. (11) ----- in the bloodstream causes blood vessels to contract, thus (12) ----- circulation, which eventually leads to hardening of the arteries. (13) ----- the arteries stiffen, less blood reaches the brain, and the end result of this slowdown is a cerebral hemorrhage, commonly (14) ----- to as a "stroke". In addition, (15) ----- reduces the ability of the hemoglobin to release oxygen, resulting in shortness of breath.

- 11- 1) The presence of tobacco is found
2) The presence of tobacco it is found
3) To be found the presence of tobacco
4) It has been found that the presence of tobacco
- 12- 1) slows 2) to slow 3) slowing 4) it slows
- 13- 1) So 2) As 3) Afterwards 4) Due to
- 14- 1) referred 2) that referred 3) referring 4) it is referred
- 15- 1) bloodstream's tobacco
2) the tobacco in bloodstream it
3) tobacco in the bloodstream which 4) tobacco in the bloodstream

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

A photovoltaic panel used as an energy source is very capricious, because the power of the electric current obtained from the panel will depend on the intensity of the incident light. Additionally, the load current also remains an important factor. Users of this energy source in most cases are not able to obtain constant lighting or a constant load. Usually, the panels are fixed in one spot and they are rarely placed on revolving supports that follow the sun. As a result, sunlight falls on the panel surface at different angles. In addition, the sun can be obscured by clouds. The load is not constant, but it usually varies according to the needs of the users. Under such conditions, the voltage on the panel terminals will also undergo significant changes.

Usually, users of the power network expect stable voltage, as they do not want to worry about its fluctuations. If, for example, it is 12 V DC, then changes are expected to be rather small, 2-3% of the nominal value at the most. Freely available energy sources are rarely capable of providing such power supply conditions. Therefore, properly constructed voltage converters are used as the intermediary between these sources and the user.

Unlike "standard" DC/DC converters for power supply - and depending on the target application - converters working with renewable energy sources must offer the right

parameters to match the "caprices" of the source. The most important of these are a wide range of input voltages, suitable input resistance and high breakthrough voltage between input and output, usually at least several hundred volts.

The demand for "green energy" has resulted in devices and products designed for its acquisition being produced by many competing companies. An average user of a panel will be interested mainly in ready-made plug & play modules attached to the panels, but, on the other hand, electronic engineers may be searching for converter modules designed to be integrated into user's own devices. The target applications may include illuminated traffic signs, monitoring devices or systems operating within IoT networks.

- 16- What does the passage mainly discuss?
- 1) Stable voltage
 - 2) Green energy
 - 3) Photovoltaic panels
 - 4) Capricious energy sources
- 17- According to paragraph 1, which of the following does NOT affect the reliability of the energy provided by a photovoltaic panel?
- 1) Panel height
 - 2) Light intensity
 - 3) Load current
 - 4) Weather conditions
- 18- The word "intermediary" in paragraph 2 is closest in meaning to -----.
- 1) intruder
 - 2) mediator
 - 3) interrogator
 - 4) seeker
- 19- It can be inferred from the passage that standard DC/DC converters are -----.
- 1) not popular among users
 - 2) used with capricious energy sources
 - 3) made to offer a wide range of input voltage
 - 4) not normally used with renewable energy sources
- 20- Why does the author mention "monitoring devices" in paragraph 4?
- 1) To compare them with traffic signs
 - 2) To argue that they should use green energy
 - 3) To discuss how they are connected to IoT networks
 - 4) To give an example of the uses of photovoltaic panels

PASSAGE 2:

Most sources of illumination generate light over an appreciable period, and indeed if an object is lit for a very brief time (less than 1/25 second), the human eye will not react in time to see the object. A photographic emulsion---that is, a light-sensitive coating on photographic film, paper, or glass---will, however, record much shorter bursts of light. A photographic flash can therefore be used to capture high-speed movement on film as well as to correct deficiencies of the normal surrounding lighting. Photoflash is now generated electronically, but the earliest form, first used in 1864, was a paper bag containing magnesium wire and some oxygen-rich substance, such as potassium chlorate. When the bag was ignited, the metal burned with an intense flash. A contemporary observer reported that "this quite unsafe device seems to have done nothing worse than engulf the room in dense smoke and lead to pictures of dubious quality and odd poses."

The evolution of the photoflash was slow, flashbulbs, containing fine wire made of a metal, such as magnesium or aluminum, capable of being ignited in an atmosphere of pure oxygen at low pressure, were introduced only in the 1920's. In the earliest type,

the metal was separated from the oxygen by a thin glass bulb. The flash was fired by piercing the bulb and allowing the oxygen to come into contact with the metal, which ignited spontaneously. Later bulbs were fired by an electric battery, which heated the wire by passing a small current through it. Other combinations, such as the pairing of oxygen disfluoride with zirconium, have also been used. In each case enough energy is given out to heat the oxidizable metal momentarily to a white-hot emission of visible light. The smoke particles are so small that they cool rapidly; but since they are white, they contribute to the brilliance by reflecting the light from their still-glowing neighbors. A slightly bigger form of the metal will burn for a longer time.

- 21- According to paragraph 1, if an object is lit for shorter than 1/25 second, it -----.
- 1) cannot be recorded on film
 - 2) is not visible by the naked eye
 - 3) is still considered an appreciable object to react to
 - 4) cannot be considered a source of illumination
- 22- All of the following were used in the earliest form of the photoflash EXCEPT -----.
- 1) paper
 - 2) aluminum
 - 3) magnesium
 - 4) potassium chlorate
- 23- The word "it" in paragraph 2 refers to -----.
- 1) wire
 - 2) current
 - 3) battery
 - 4) bulb
- 24- According to paragraph 2, what was the function of the smoke particles in the photoflash?
- 1) Fast cooling
 - 2) Hot emission
 - 3) Color reproduction
 - 4) Bright illumination
- 25- Which of the following is defined in the passage?
- 1) Magnesium wire (paragraph 1)
 - 2) High-speed movement (paragraph 1)
 - 3) Photographic emulsion (paragraph 1)
 - 4) Electric battery (paragraph 2)

PASSAGE 3:

For millennia, people have harnessed the power of the wind to accomplish tasks. For example, merchants once relied on the wind to sail the world. Also, old windmills, once used to mill cereals, are an iconic part of Holland's landscape. With our lives centered around electricity, modern scientists have found innovative ways to convert the kinetic energy from the wind into electric power.

Today, around the world, the wind-electric turbine is becoming as iconic as the Dutch windmill. A wind turbine typically consists of a large, three-bladed propeller, called a rotor, atop a tower that's high enough that nothing blocks it from the wind. The turbine has a drive train similar to a car's engine that includes an electric generator. The electricity generated gets added to the electric grid, which powers hundreds of homes and businesses in a geographic location.

One small wind turbine can power a single home or small business. These smaller versions have rotors between 8 and 25 feet (2.4 and 7.6 meters) in diameter and can stand up to 30 feet (9.1 meters) in the air. Wind farms are becoming increasingly common in large open spaces. You can see some of these farms during a drive or flight through the country, with thousands of giant white wind turbines stretching across hillsides as far as the eye can see.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- 26- The author mentions merchants relying on the wind to sail the world as an example of ----.
- how the power of the wind was used in the past
 - how difficult it was to perform certain tasks in the past
 - people who did dangerous tasks for money in the past
 - why harnessing the power of the wind was no easy task in the past
- 27- What is the main function of the second paragraph?
- Explaining what a rotor is
 - Illustrating the importance of electricity
 - Describing how the wind-electric turbine works
 - Introducing innovative ways to convert the energy from the wind into electric power
- 28- The word “which” in paragraph 2 refers to -----.
- electricity
 - the electric grid
 - the wind-electric turbine
 - adding electricity to the electric grid
- 29- It can be understood from paragraph 3 that in order to power a small town -----.
- wind-electric turbines cannot be used
 - several businesses should invest in wind turbines
 - more than one small wind turbine is required
 - the wind turbines used should be shorter than 7.6 meters
- 30- According to the passage, wind farms are more common -----.
- in rocky mountains
 - among small businesses
 - near towns and cities
 - in large open spaces

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال):

۳۱ اگر $y(x) = \frac{2}{x}$ یک جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $2x^{-2}y' + 2x^{-1}y - y^2 = 0$ با شرط $x \neq 0$ باشد، جواب عمومی

معادله کدام است؟

$$y = \frac{2}{x} + \frac{cx^2}{x^2 + c} \quad (1)$$

$$y = \frac{2}{x} + \frac{1}{-x + cx^2} \quad (2)$$

$$y = \frac{2}{x} + \frac{x^2 + c}{2x^2} \quad (3)$$

$$y = \frac{2}{x} + \frac{-1 + cx^2}{x} \quad (4)$$

۳۲- هرگاه جواب معادله دیفرانسیل $x^2y'' - 2y = 0$ با شرایط نهایی $\beta = y(1)$ و $y'(1) = 1$ در نزدیکی $x = 0$ کران دار باشد، مقدار β کدام است؟

(۱) ۴

(۲) ۲

(۳) ۲

(۴) ۱

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۳۳ - اگر $P_n(t)$ نمایش چندجمله‌ای لزاندر درجه n باشد، مقدار $\int_{-1}^1 P_n^r(t) dt$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{13}$
- (۲) $\frac{1}{11}$
- (۳) $\frac{2}{11}$
- (۴) $\frac{2}{13}$

- ۳۴ - تبدیل لاپلاس تابع $f(t+a) = f(t)$ با شرط $f(t)$ ، کدام است؟

- | | |
|------------------------------|--|
| $\frac{1}{s(1+e^{-as})}$ (۱) | $\frac{1-e^{-\frac{as}{r}}}{s(1+e^{-\frac{as}{r}})}$ (۲) |
| $\frac{1}{s(1-e^{-as})}$ (۳) | $\frac{1+e^{-\frac{as}{r}}}{s(1-e^{-\frac{as}{r}})}$ (۴) |

- ۳۵ - اگر $y(t)$ جواب معادله دیفرانسیل $\begin{cases} y'' + 5y' + 6y = H(t-1) + \delta(t-2) \\ y(0) = 3, y'(0) = -15 \end{cases}$ باشد (H تابع هیوی‌ساید و δ تابع دلتای دیراک است)، مقدار $y(3)$ کدام است؟

- (۱) $9e^{-3/6} + 6e^{-1/9}$
- (۲) $6e^{-3/6} + 9e^{-1/9}$
- (۳) $9e^{-3/6} - 6e^{-1/9}$
- (۴) $-6e^{-3/6} + 9e^{-1/9}$

- ۳۶ - فرض کنید f و f' توابع تک‌های پیوسته بر روی $[-L, L]$ باشند، حاصل

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, n \in \mathbb{N}$$

(۱) π

(۲) صفر

(۳) $\frac{\pi}{2}$

(۴) مقدار حد وجود ندارد.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

۳۷- اگر y' و y'' مطلقاً انتگرال پذیر باشند، جواب معادله دیفرانسیل $4y'' + 6y' + 5y = 4\delta(t-3)$ ، به ازای $t=4$ ، کدام است؟ (δ تابع دلتای دیراک است).


$$c^{-1} + c^{-4} \quad (۱)$$

$$c^{-1} - c^{-5} \quad (۲)$$

$$c^{-1} + c^{-5} \quad (۳)$$

$$c^{-1} - c^{-3} \quad (۴)$$

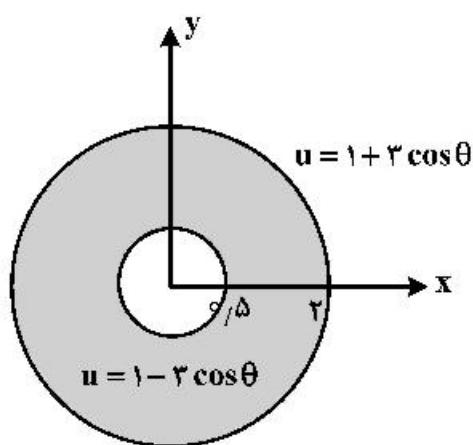۳۸- مسئله الکترواستاتیک $\nabla^2 u(r,\theta) = 0$ را مطابق شکل زیر در مختصات قطبی، در نظر بگیرید. مقدار



$$u\left(\frac{4}{3}, \pi\right) - u\left(\frac{2}{3}, \pi\right) \quad (۱)$$

$$-\frac{1}{6} \quad (۲)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{6} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{3} \quad (۵)$$

۳۹- حاصل $\sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin n\theta$ به ازای $1 < r < 2$ ، کدام است؟ (راهنمایی از بسط مکلورن تابع $\frac{1}{1-z}$ به ازای $|z|<1$ استفاده کنید).

$$\frac{r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2} \quad (۱)$$

$$\frac{r \cos \theta - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2} \quad (۲)$$

$$\frac{r \sin \theta}{1 + 2r \cos \theta + r^2} \quad (۳)$$

$$\frac{r \cos \theta - r^2}{1 + 2r \cos \theta + r^2} \quad (۴)$$

۴۰- حاصل $\oint_{|z|=1} (z+i)^{\Delta} \cos z dz$ ، کدام است؟

$$-\frac{\pi i}{3} \quad (۱)$$

$$-\frac{\pi i}{6} \quad (۲)$$

$$-\frac{\pi i}{12} \quad (۳)$$

$$-\frac{\pi i}{18} \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۴۱- تعداد ۹ توپ شامل ۳ توپ از رنگ‌های سفید، آبی و زرد را به طور کاملاً تصادفی بین سه نفر به طور مساوی تقسیم می‌کنیم. احتمال اینکه هر شخص توپ‌هایی از هر سه رنگ داشته باشد، چقدر است؟

- (۱) ۰/۰۶
(۲) ۰/۰۸
(۳) ۰/۱۳
(۴) ۰/۱۷

- ۴۲- اگر دو نقطه به صورت تصادفی در فاصله $[2, 5]$ انتخاب کنیم، احتمال اینکه فاصله آن‌ها از $\frac{1}{4}$ بیشتر باشد، کدام است؟

- (۱) ۰/۳۸
(۲) ۰/۴۳
(۳) ۰/۵۶
(۴) ۰/۶۲

- ۴۳-تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X به صورت $f_X(x) = \Lambda e^{-\pi x^2}$ است. واریانس متغیر تصادفی $Y = |X|$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\pi - 2}{\pi}$
(۲) $\frac{\pi^2 - 4}{\pi^2}$
(۳) $\frac{\pi - 2}{2\pi}$
(۴) $\frac{\pi - 2}{2\pi^2}$

- ۴۴- تابع چگالی مشترک در متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر است. اگر $Z = XY$ باشد، کدام است?

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} x+y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{سایر} \end{cases}$$

- (۱) $\frac{1}{8}$
(۲) $\frac{1}{4}$
(۳) $\frac{1}{2}$
(۴) $\frac{5}{8}$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۴۵- فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی نرمال مستقل با میانگین صفر و واریانس ۱ باشند. میانگین متغیر تصادفی $Z = \cosh(X+Y)$ کدام است؟

c (۱)

\sqrt{e} (۲)

$\frac{1}{2}e$ (۳)

$\frac{1}{2}\sqrt{e}$ (۴)

مدارهای الکتریکی (۱و۲):

- ۴۶- در یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان τ ورودی v_0 پاسخ است. اگر معادله دیفرانسیل خروجی بر حسب ورودی

$$\frac{dv_0}{dt} + v_0 = \frac{d^2i_s}{dt^2} + i_s \quad \text{بهصورت}$$


$$e^{-t}u(t) + \delta(t) + \frac{d\delta}{dt} \quad (۱)$$

$$2e^{-t}u(t) - \delta(t) + \frac{d\delta}{dt} \quad (۲)$$

$$-2e^{-t}u(t) + \delta(t) - \frac{d\delta}{dt} \quad (۳)$$

$$-e^{-t}u(t) + \delta(t) - \frac{d\delta}{dt} \quad (۴)$$

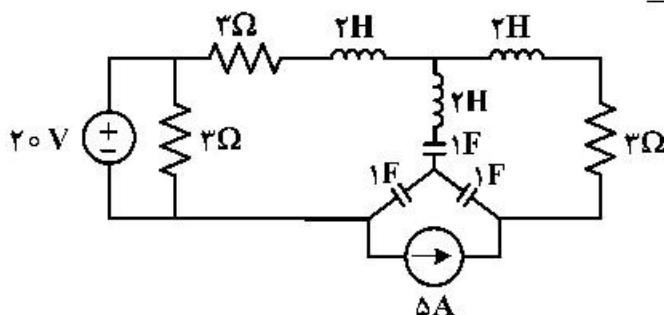- ۴۷- در مدار زیر کدام گزینه، فرکانس طبیعی مدار نیست؟



-۱ (۱)

$-\frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{7}}{4}$ (۲)

$-\frac{1}{4}$ (۳)

صفر (۴)

- ۴۸- در یک مدار مرتبه سوم با یک قابع شبکه، کدام یک از توابع شبکه زیر را می‌توانیم داشته باشیم؟

$$\frac{2s + 3}{(s+2)(s+3)} \quad (۱)$$

$$\frac{4}{(s+5)(s+2)} \quad (۲)$$

$$\frac{5}{(s+2)^2} \quad (۳)$$

$$\frac{2s+1}{(s+1)^2(s+3)} \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

۴۹ در مدار زیر در دو تست نتایج زیر حاصل شده است. مقدار مجهول، در جدول کدام گزینه می‌تواند باشد؟

| R_1 | R_2 | R_3 | V_1 | i_s | V_2 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۲ |
| ۵ | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | مجهول |

۴


۱۵

۲۰

۵۰



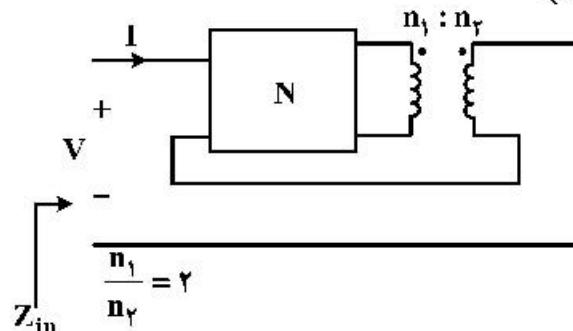-۵۰ در مدار زیر، اگر ماتریس امپدانس دو قطبی N برابر N باشد، امپدانس Z_{in} چند اهم است؟




۵

۴

۲/۲۵

۱/۲۵

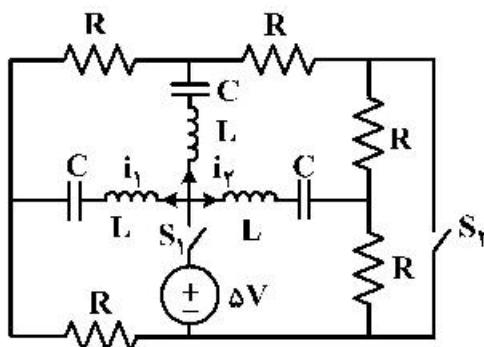-۵۱ در مدار زیر مقدار هر سلف H ، هر خازن F و هر مقاومت 4Ω است. تمام سلفها و خازنها در حالت صفر هستند. در لحظه $t=0s$ کلیدهای S_1 و S_2 بسته می‌شود. رابطه $i(t)$ برای $t \geq 0$ ، کدام است؟




$5te^{-t}$

$2e^{-rt} + 2e^{-2t}$

$3e^{-rt} + 4e^{-t}$

$e^{-t}(2\cos rt + 7\sin rt)$

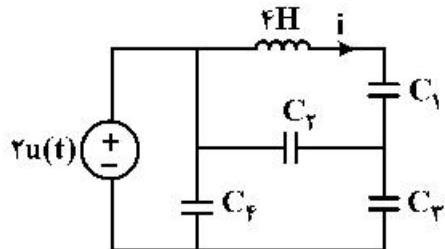-۵۲ تحت چه شرایطی می‌شود؟ (مدار در زمان‌های منفی، در حالت صفر است).



$C_F = \frac{3}{2}(C_1 + C_2)$

$C_F = \frac{2}{3}(C_1 + C_2)$

$C_F = 2C_1$

$C_F = 2C_2$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

733C


مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

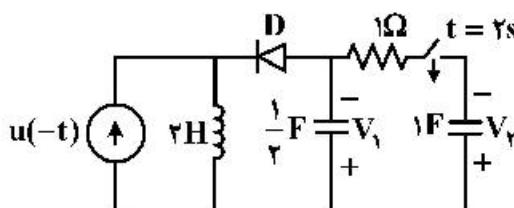- ۵۳ در مدار زیر خازن‌ها در زمان $t = -\infty$ بی‌بار و دیود D ایدنال و کلید باز است. در لحظه $t = ۲s$ کلید را می‌بندیم، ولتاژ دو سر خازن ۱ فارادی پس از زمان بی‌نهایت (یعنی $V_1 = V_2$) چند ولت خواهد بود؟



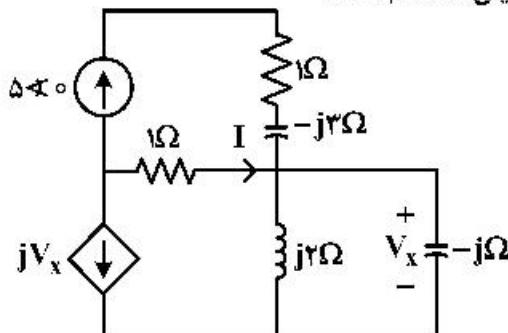
- (۱) $-\frac{2}{3}$
 (۲) صفر
 (۳) $\frac{2}{3}$
 (۴) ۲

- ۵۴ در مدار زیر با فرض اینکه مدار در حالت دائمی سینوسی باشد، جریان I کدام است؟



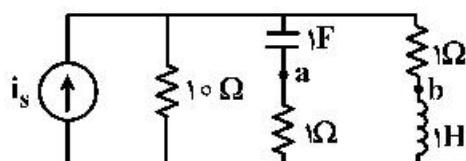
- (۱) $5\angle\pi$
 (۲) $5\angle\frac{\pi}{2}$
 (۳) $-5\angle\frac{\pi}{2}$
 (۴) $-5\angle\pi$

- ۵۵ مدار زیر در حالت دائمی سینوسی است. کدام گزینه در مورد این مدار درست است؟



- (۱) افزایش فرکانس، تغییری در $|V_{ab}|$ به وجود نمی‌آورد.
 (۲) افزایش فرکانس، سبب افزایش $|V_{ab}|$ می‌شود.
 (۳) افزایش فرکانس، اینداياعث افزایش $|V_{ab}|$ و سپس کاهش $|V_{ab}|$ می‌شود.
 (۴) افزایش فرکانس، سبب کاهش $|V_{ab}|$ می‌شود.

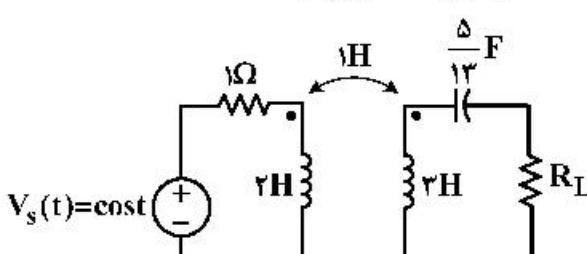- ۵۶ در مدار زیر برای انتقال حداقل توان متوسط به مقاومت R_L ، مقدار آن چند اهم باید باشد؟



- (۱) $0/2$
 (۲) $0/5$
 (۳) ۲
 (۴) ۵

- ۵۷ در یک گراف جهت‌دار با ۷ شاخه و ۵ گره، ماتریس تلاقي گره با شاخه مختصر شده به صورت زیر است؛ ولتاژ کدام شاخه این مدار قابل محاسبه برحسب ولتاژ سایر شاخه‌ها نیست؟

شماره شاخه → ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

↓ شماره گره

- (۱) شاخه ۱
 (۲) شاخه ۴
 (۳) شاخه‌های ۵ و ۶
 (۴) شاخه‌های ۱ و ۵

- (۱) شاخه ۱

- (۳) شاخه‌های ۵ و ۶

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۵۸- در یک گراف مسطح با یک گره مبنای مشخص و یک درخت خاص، چهار ماتریس A ، B ، M و Q را داریم. کدام یک از دسته روابط زیر درست است؟


$$\left. \begin{array}{l} QB^T = 0 \\ BM^T = 0 \end{array} \right\} (۱)$$

$$\left. \begin{array}{l} AB^T = 0 \\ QA^T = 0 \end{array} \right\} (۴)$$

$$\left. \begin{array}{l} Q^T B = 0 \\ B^T A = 0 \end{array} \right\} (۰)$$


$$\left. \begin{array}{l} QB^T = 0 \\ BA^T = 0 \end{array} \right\} (۳)$$

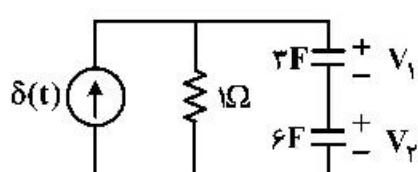- ۵۹- در مدار زیر، با فرض $V_1(0^+) = V_2(0^+) = 0$ ، مقدار $V_1(t)$ کدام است؟



- $\frac{1}{6}$ (۰)
 $\frac{1}{4}$ (۲)
 $\frac{1}{3}$ (۳)
 $\frac{1}{2}$ (۴)

- ۶۰- معادلات حالت مدار زیر، کدام است؟

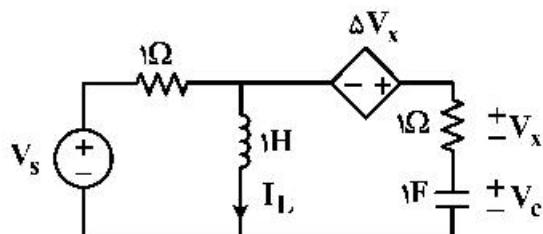

$$\begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 1 \end{bmatrix} V_s \quad (۱)$$



$$\begin{bmatrix} V_c \\ I_L \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix} V_s \quad (۰)$$

$$\begin{bmatrix} V_c \\ I_L \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_c \\ I_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix} V_s \quad (۴)$$

$$\begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 1 \end{bmatrix} V_s \quad (۳)$$

الکترونیک (۲۰) و سیستم‌های دیجیتال ۱

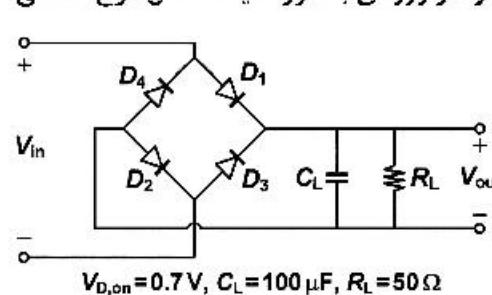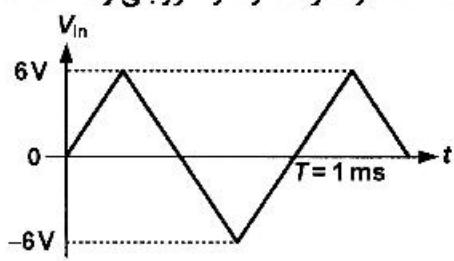- ۶۱- در مدار یکسوساز زیر، ولتاژ ورودی به صورت یک شکل موج مثلثی است. مقدار متوسط ولتاژ خروجی ولت است؟



- ۲/۵ (۱)
۲/۸ (۲)
۴/۱ (۳)
۴/۴ (۴)


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

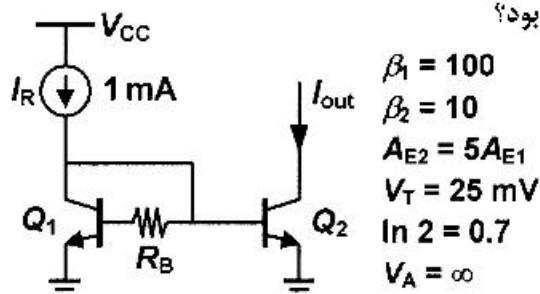- ۶۲ در مدار زیر، مساحت پیوند بیس - امپیتر ترانزیستور Q_2 پنج برابر مساحت پیوند بیس - امپیتر ترانزیستور Q_1 بوده و همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند. به ازای چه مقداری از مقاومت R_B بر حسب کیلوواهم، مقدار جریان خروجی I_{out} تقریباً برابر با ۵ میلیآمپر خواهد بود؟




(۱) صفر

(۲) ۱/۸

(۳) ۲/۵

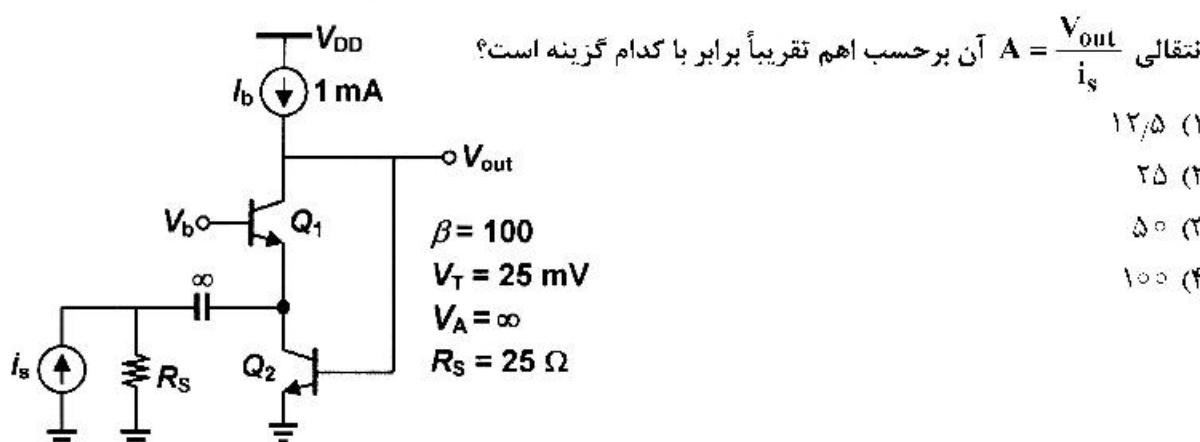(۴) ۳/۵

- ۶۳ در مدار زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند و منبع جریان I_b ایدئال است. مقدار بهره مقاومت



(۱) ۱۲/۵


(۲) ۲۵

(۳) ۵۰

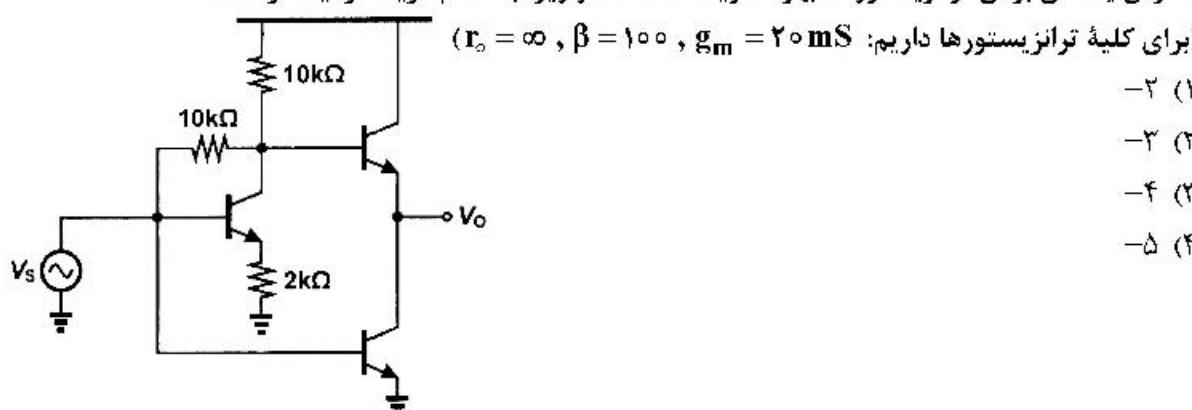(۴) ۱۰۰

- ۶۴ با فرض یکسان بودن ترانزیستورها، بهره تقویت‌گننده مدار زیر، به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

(برای کلیه ترانزیستورها داریم: $r_o = \infty$, $\beta = 100$, $g_m = 20 \text{ mS}$)



(۱) -۲

(۲) -۳

(۳) -۴

(۴) -۵


- ۶۵ در مدار زیر، مقاومت ورودی R_{in} ، به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

$$r_{\pi_Y} + \beta_Y r_{\pi_Y} + \beta_Y \beta_Y R_E \quad (۱)$$

$$r_{\pi_Y} + r_{\pi_Y} + R_E \quad (۲)$$

$$r_{\pi_Y} + \beta_Y R_E + \beta_Y r_{\pi_Y} \quad (۳)$$
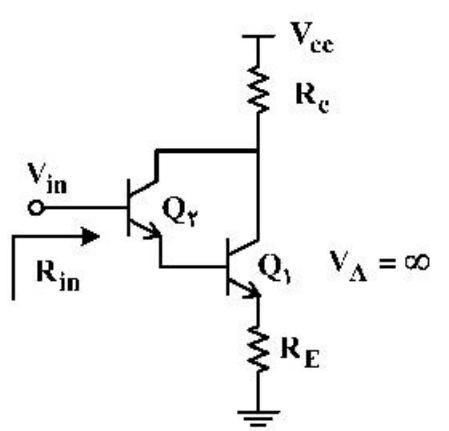
$$\beta_Y \beta_Y (r_{\pi_Y} + r_{\pi_Y} + R_E) \quad (۴)$$




مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵


733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

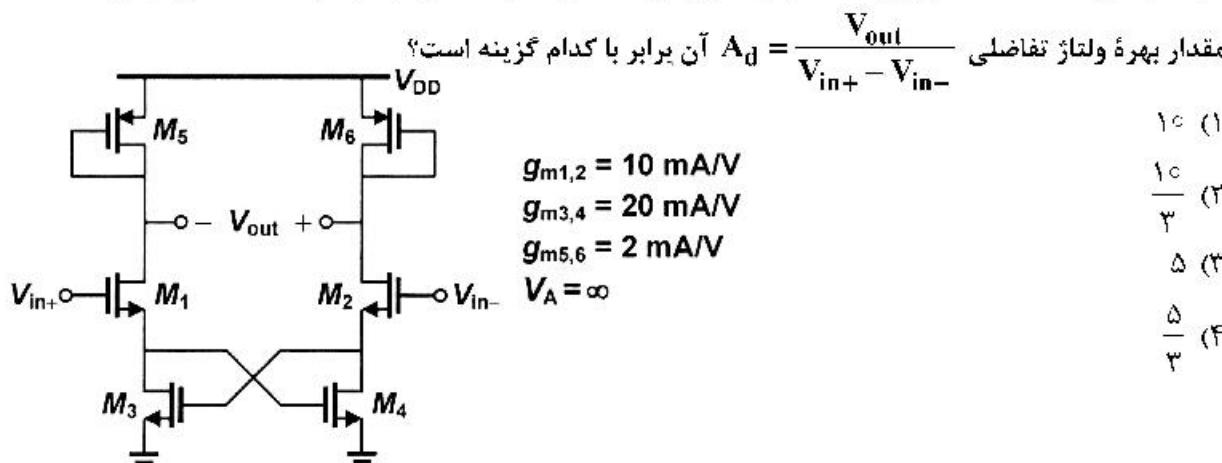
-۶۶ در مدار تقویت‌گننده تفاضلی زیر، همه ترانزیستورهای متناظر با هم یکسان بوده و در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند.



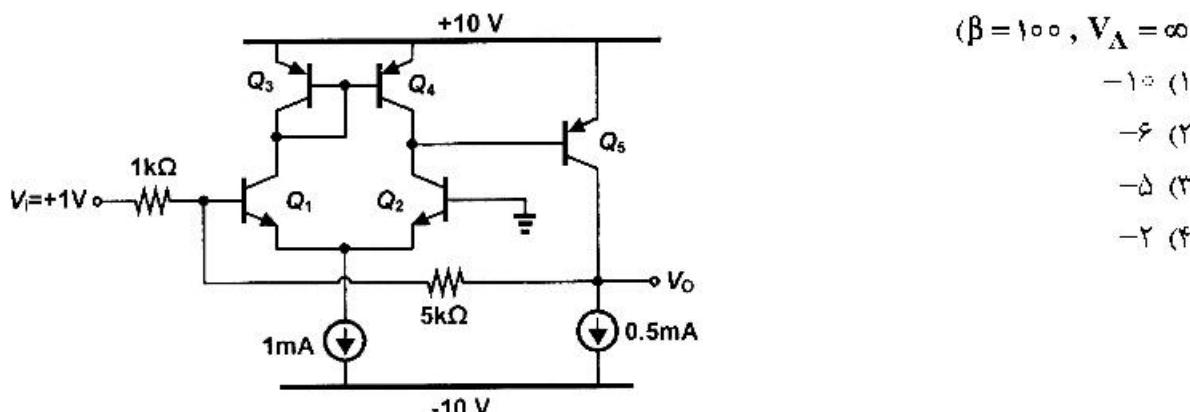
-۶۷ با فرض یکسان بودن ترانزیستورها، در مدار زیر ولتاژ خروجی تقریباً چند ولت است؟ (فرض کنید:



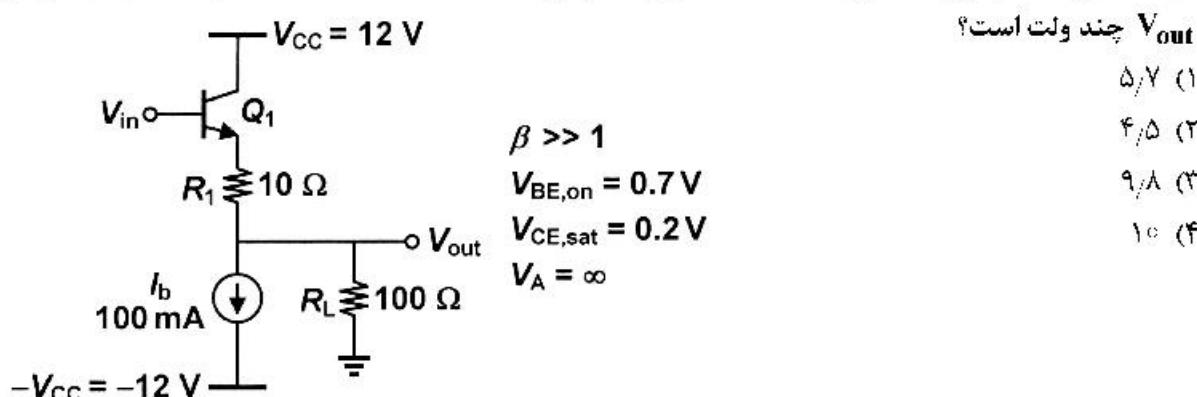-۶۸ در مدار زیر، ورودی V_{in} به صورت یک شکل موج سینوسی با دامنه ۸ ولت است. حداکثر مقدار ولتاژ خروجی



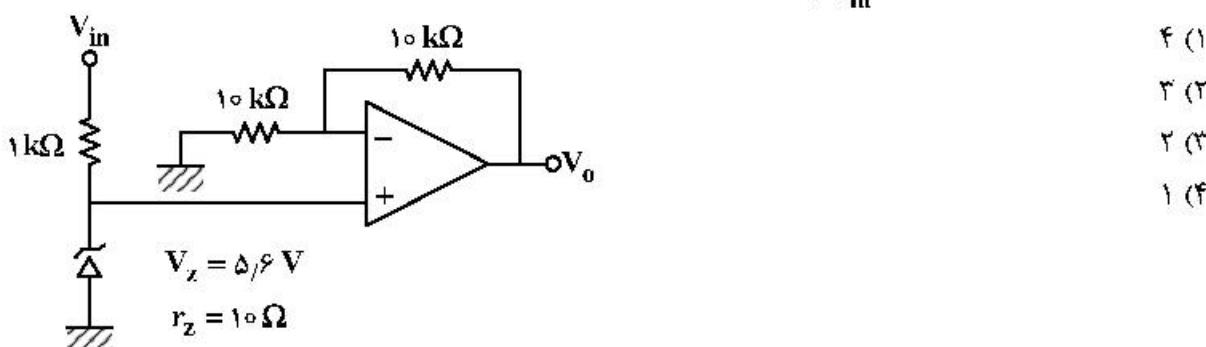-۶۹ در مدار زیر مقدار تنظیم خط $(\frac{\partial V_o}{\partial V_{in}})$ بر حسب درصد به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟



مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۷۰ فرض کنید در یک سامانه کامپیوتری از اعداد ممیز شناور با توان بایاس شده (Biased Exponent) با نمایش صریح ۱ (Explicit ۱ Representation) به شکل زیر استفاده شده است. بزرگترین عدد مثبت ممیز شناور قابل نمایش در این سیستم کدام است؟

| 1-bit | 5-bit | 10-bit |
|-------|----------|-------------|
| S | Exponent | Significant |

$$2^{+16} - 2^{+6}$$

$$2^{+16} - 2^{+5}$$

$$2^{+32} - 2^{+22}$$

$$2^{+22} - 2^{+23}$$

- ۷۱ در تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(4, 7, 10, 14, 15) + d(1, 4, 5)$ و چند Prime Implicant، چند EPI دارد؟


EPI ۲ و یک EPI ۳ (۲)

EPI ۲ و ۳ (۱)

EPI ۱ و یک EPI ۵ (۴)

EPI ۲ و ۵ (۳)

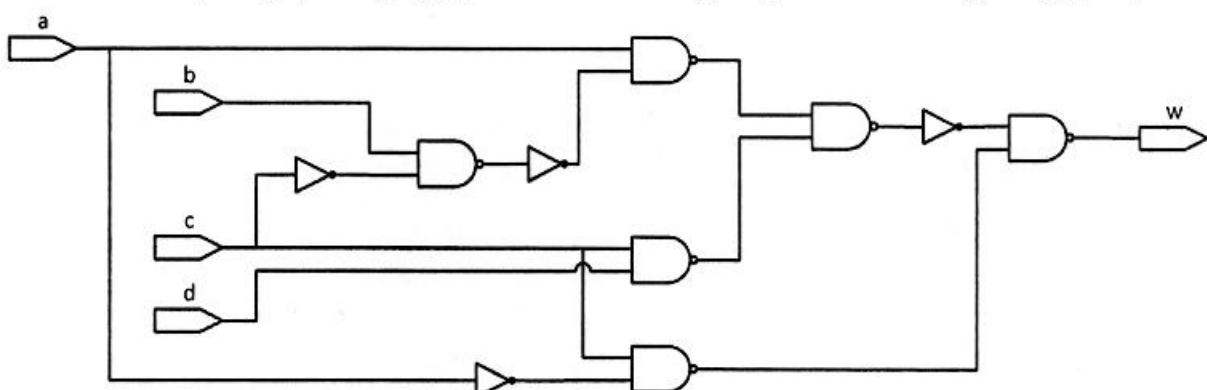- ۷۲ در مدار زیر تأخیر Not ها ۵ns و تأخیر NAND ها ۳ns است. در این مورد کدام گزینه درست است؟







(۱) ۱۸ ns پس از تغییر مقدار c از ۱ به ۰، ۱ به مدت ۱۱ ns روی خروجی رخ می‌دهد.

(۲) ۱۱ ns پس از تغییر مقدار c از ۱ به ۰، ۱ به مدت ۱۸ ns روی خروجی رخ می‌دهد.

(۳) ۱۳ ns پس از تغییر مقدار c از ۱ به ۰، ۱ به مدت ۵ ns روی خروجی رخ می‌دهد.

(۴) ۵ ns پس از تغییر مقدار c از ۱ به ۰، ۱ به مدت ۱۲ ns روی خروجی رخ می‌دهد.

- ۷۳ کدام گزینه از نظر عملیاتی کامل است؟

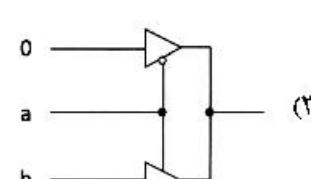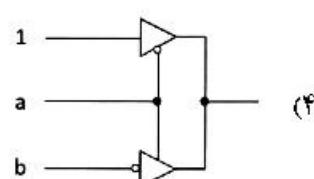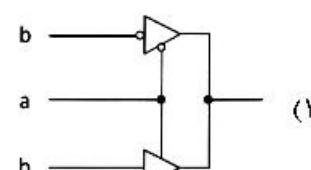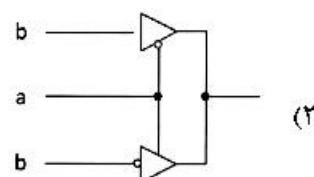


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۷۴- در مدار زیر، در سه کلک پشت‌سرهم سیگنال‌های کنترل به ترتیب زیر صادر می‌شوند. پس از این سه کلک، در رجیسترهاي C_1 و C_0 و D_1 و D_0 ، چه خواهد بود؟

کلک اول:EnA SelA EnC Sub EnD

کلک دوم:EnA SelA EnB EnC Add EnD

کلک سوم:EnA SelB EnC Add EnD

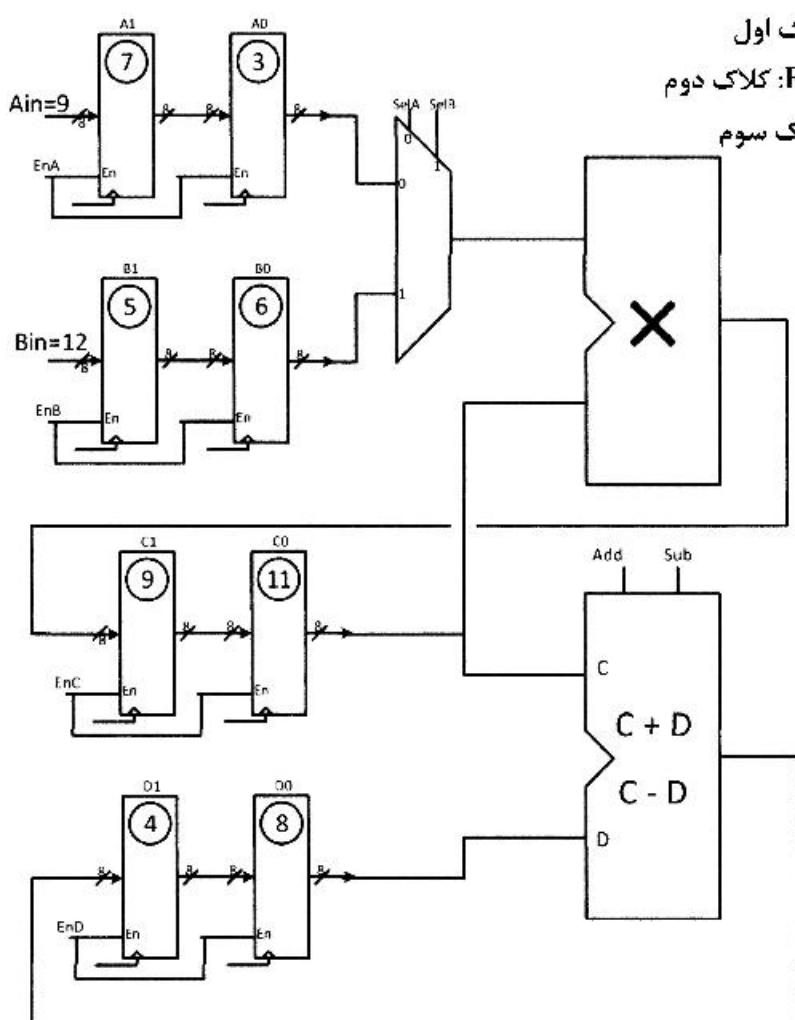

$$C_1 = ۹۹ \quad C_0 = ۳۳ \quad D_1 = ۱۳ \quad D_0 = ۳ \quad (۲)$$


$$C_1 = ۹۹ \quad C_0 = ۳۳ \quad D_1 = ۱۳ \quad D_0 = ۱۹ \quad (۴)$$

$$C_1 = ۴۵ \quad C_0 = ۲۳ \quad D_1 = ۱۳ \quad D_0 = ۳ \quad (۱)$$

$$C_1 = ۹۹ \quad C_0 = ۳۳ \quad D_1 = ۳۳ \quad D_0 = ۳ \quad (۳)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۵ مدار زیر یک FSM دارد که سیگنال Ld را در S_2 و سیگنال cnt را در S_3 صادر می‌کند. سیگنال Ld سبب I_{load} شدن ۱۱۰۱ در کانتر و سیگنال cnt سبب فعال شدن شمارش بالای شمارنده می‌شود. هرگاه شمارنده به ۱۱۱۱ برسد، خروجی co آن ۱ می‌شود. این خروجی در S_3 چک می‌شود و باعث بازگشت S_3 به S_0 می‌شود. اگر این FSM از حالت S_0 شروع کند و ورودی Ld در چهار کلک بعد به ترتیب ۱ و ۱ و ۰ و ۰ شود، به ترتیب چه $state$ هایی را گام برمی‌دارد؟

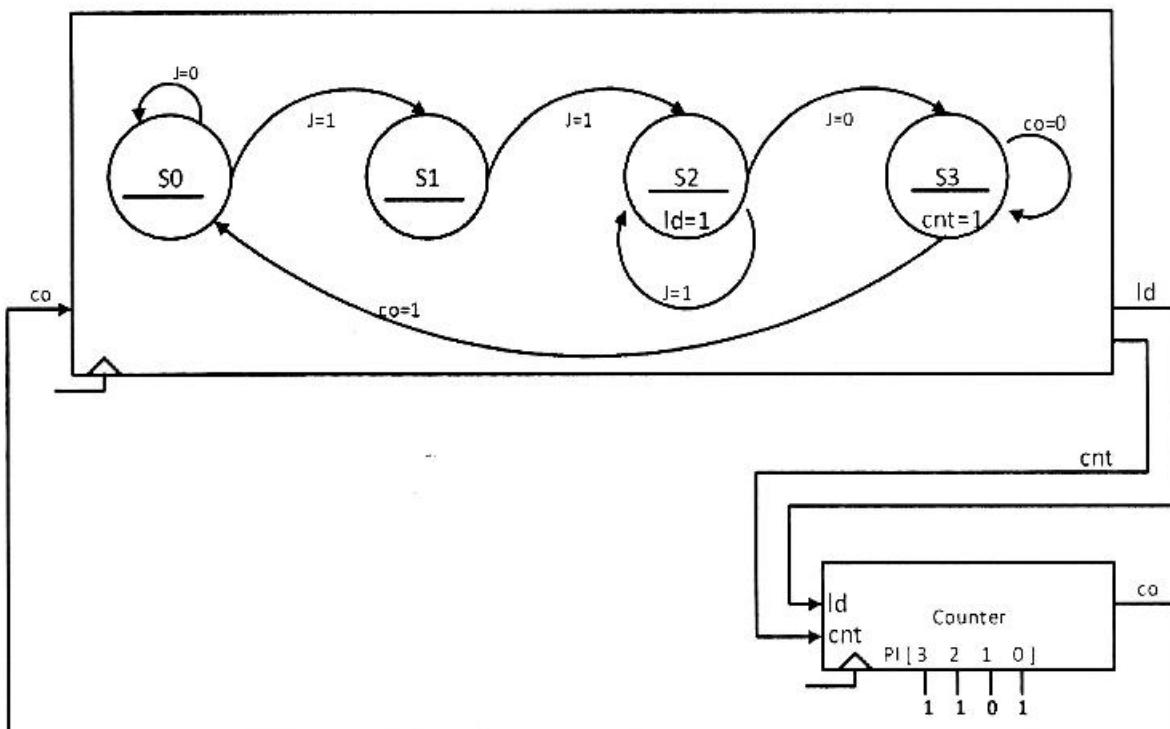

$$S_0, S_1, S_2, S_2, S_3, S_3, S_3, S_0 \quad (2)$$

$$S_0, S_1, S_2, S_2, S_3, S_3, S_3, S_0 \quad (4)$$

$$S_0, S_1, S_2, S_2, S_2, S_3, S_3, S_0 \quad (1)$$

$$S_0, S_1, S_2, S_3, S_3, S_3, S_0 \quad (3)$$

ماشین‌های الکترونیکی (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکترونیکی :

- ۷۶ یک موتور الایمنی قفسه سنجابی سه فاز، ۴ قطب، $400V$ ، $50Hz$ (ولتاژ خط) با اتصال ستاره، در آزمایش روتور قفل با ولتاژ $200V$ و فرکانس $50Hz$ جریان خط $20A$ را از شبکه می‌کشد و توان اندازه‌گیری شده در این حالت $8.7kW$ است. اگر مقاومت اندازه‌گیری شده از دو سر ترمینال استاتور 2 اهم باشد، گشتاور راه اندازی موتور در شرایط تعذیب با ولتاژ و فرکانس نامی چند نیوتن متر است؟

$$\frac{600}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{1020}{\pi} \quad (4)$$

$$\frac{1200}{\pi} \quad (1)$$

$$\frac{540}{\pi} \quad (3)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)


- ۷۷- یک موتور الکتریکی قفسه سنجابی ۸ قطبی، 60 هرتز با اتصال مثلث مفروض است. مقاومت هر فاز روتور، 3 اهم است. در حالتی که سرعت نسبی میدان گردان استاتور و محور روتور $\frac{rad}{s}$ است، تلفات کل روتور $1kW$ و جربان فاز استاتور 10 آمپر است. توان فاصله هوایی و توان کل ورودی به موتور به ترتیب (از راست به چپ) چند کیلووات هستند؟

- (۱) $10/3, 10$
- (۲) $10/9, 10$
- (۳) $20/6, 20$
- (۴) $21/8, 20$

- ۷۸- یک موتور الکتریکی سه فاز با روتور سیم پیچی شده، چهارقطبی، با اتصال ستاره در استاتور و روتور از منبع ولتاژ نامی خود تغذیه می شود و با سرعت 1450 rpm و گشتاور T کار می کند. حداقل گشتاور این موتور در سرعت 500 rpm اتفاق می افتد. اگر روتور مجدداً سیم پیچی شود و فقط مقاومت اهمی آن دو برابر شود، گشتاور موتور در سرعت 1450 rpm تقریباً چند برابر می شود؟

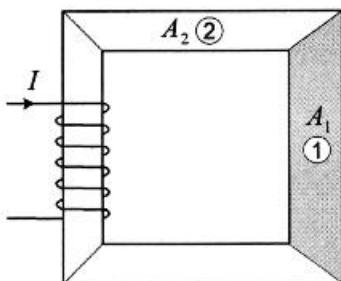- (۱) 10
- (۲) 5
- (۳) $2/5$
- (۴) 2

- ۷۹- سطح مقطع هسته در ستون سمت راست مدار مغناطیسی نشان داده شده در شکل زیر $A_1 = 25$ سانتی متر مربع و در سایر قسمت ها $A_2 = 20$ سانتی متر مربع است. طول متوسط هسته در دو قسمت اشاره شده نیز به ترتیب $I_{m2} = 40\text{ cm}$ و $I_{m1} = 10\text{ cm}$ فرض می شود. نفوذ پذیری نسبی هسته در سوپرسر آن $\mu_r = 2000$ است. آمپر - دور سیم پیچ طوری تنظیم شده است که چگالی شار در ستون سمت راست $B_1 = 5/4$ تスلا است. مقدار کل انرژی مغناطیسی ذخیره شده در هسته چند زول است؟




- (۱) $\frac{3}{16\pi}$
- (۲) $\frac{5}{16\pi}$
- (۳) $\frac{3}{20\pi}$
- (۴) $\frac{5}{20\pi}$

$$A_1 = 25 \text{ cm}^2 ; A_2 = 20 \text{ cm}^2$$


$$l_{m1} = 10 \text{ cm} ; l_{m2} = 40 \text{ cm}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} ; \mu_r = 2000$$

- ۸۰ یک ماشین dc به صورت زنرатор شنت اتصال داده شده و با سرعت n چرخانده می‌شود و در حالی که جریان میدان ۲ آمپر است، بار اهمی R_{L1} را با جریان ۱۸ آمپر و ولتاژ ۲۰۰ ولت تغذیه می‌کند. این زنرатор به صورت زنرатор سری تحریک و با سرعت $1/2n$ چرخانده می‌شود. ولتاژ دو سر مقاومت R_{L2} ، در حالی که جریان آن ۵ آمپر است، چند ولت می‌شود؟ مقادیر مقاومت‌های آرمیچر، میدان سری و نیز تعداد دورهای سیم پیچ‌های میدان روی شکل داده شده است.

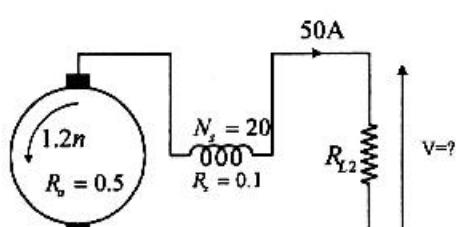



زنرатор سری

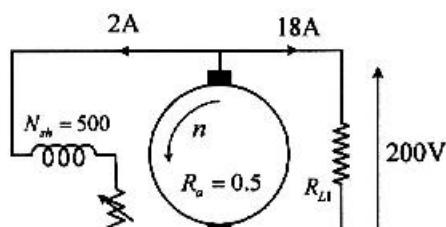


زنرатор شنت

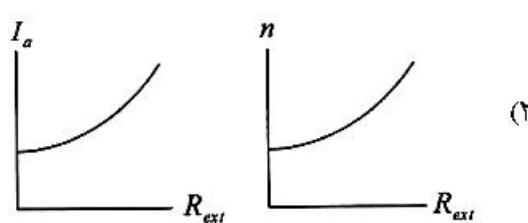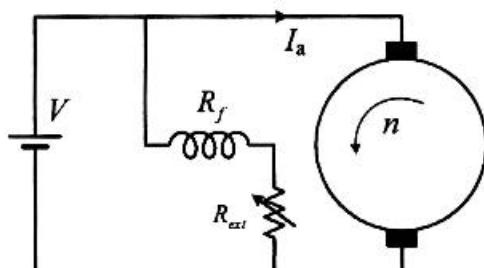- (۱) ۱۸۰
 (۲) ۲۲۲
 (۳) ۲۴۲
 (۴) ۲۵۸


- ۸۱ مدار مغناطیسی موتور شنت نشان داده شده، در شکل خطی فرض می‌شود و کلیه تلفات آن قابل چشم‌بودی است. موتور از یک منبع ولتاژ ایدئال تغذیه می‌شود و زیر یک بار مکانیکی با گشتاور ثابت کار می‌کند. طی یک آزمایش، مقاومت رئوستاتی سری شده با سیم پیچ میدان، R_{ext} ، به تدریج و به آهستگی از صفر تا مقدار حد اکثر خود افزایش داده می‌شود و منحنی‌های تغییرات شدت جریان آرمیچر و سرعت موتور بر حسب R_{ext} استخراج می‌شود. گدام مورد می‌تواند نتایج این آزمایش باشد؟




(۲)

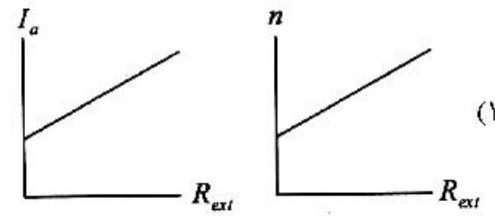

(۱)

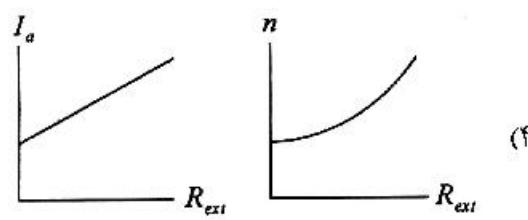


(۴)

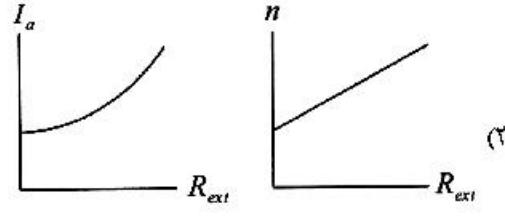

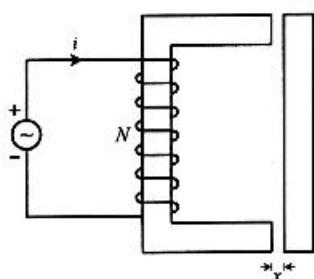(۳)

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۸۲- سطح مقطع هسته در تمام قسمت‌های مدار مغناطیسی نشان داده شده ثابت است، افت آمپر - دور هسته و نیز مقاومت اهمی سیم پیچ قابل چشم‌پوشی است. سیم پیچ از یک منبع ولتاژ سینوسی ایدئال تغذیه می‌شود. در حالتی که طول فاصله هوایی برابر X است، مقدار مؤثر جریان I آمپر و مقدار متوسط نیروی وارد بر قسمت متحرک F نیوتن است. اگر طول فاصله هوایی دو برابر شود، آنگاه مقدار مؤثر جریان و مقدار متوسط نیروی وارد بر قسمت متحرک چقدر می‌شود؟



(۱) F و I

(۲) $\frac{F}{2}$ و I

(۳) F و $2I$

(۴) $\frac{F}{2}$ و $2I$

-۸۳- یک موتور dc سری ۲۲۰ ولتی با مجموع مقاومت‌های میدان و آرمیجر برابر ۲ آهم، باری با مشخصه $T_L = 50$ را می‌چرخاند؛ که در آن T_L گشتاور بار و $ω$ سرعت برحسب رادیان بر ثانیه است. اگر جریان ورودی در شرایط نامی ۱۰ آمپر باشد، سرعت موتور چند دور بر دقیقه است؟



(۱) $\frac{120\sqrt{3}}{\pi}$

(۲) $120\sqrt{3}\pi$

(۳) 600π

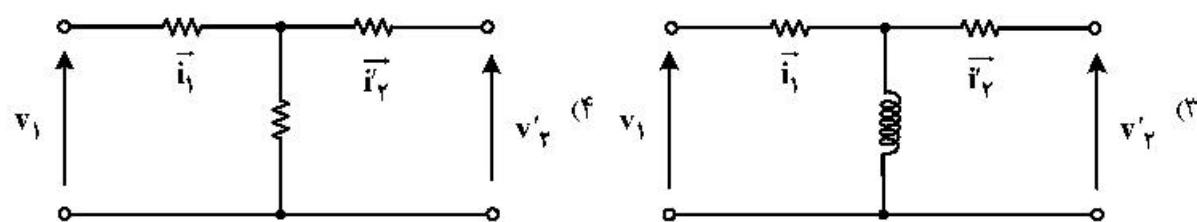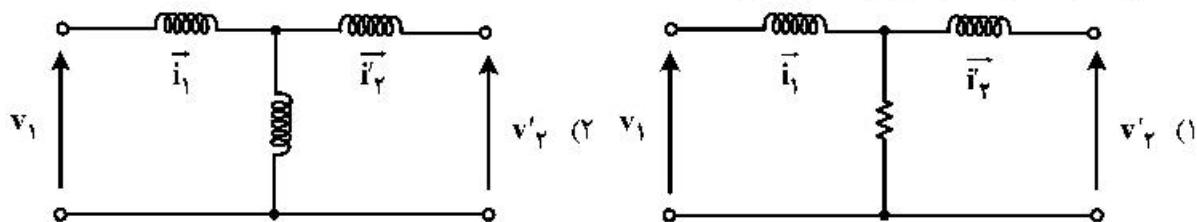(۴) $\frac{600}{\pi}$

-۸۴- در یک ترانسفورماتور تک‌فاز، تلفات هسته و نیز شار نشستی در اولیه و ثانویه قابل چشم‌پوشی است. کدام گزینه نشانگر مدار معادل دقیق این ترانسفورماتور است؟



مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

صفحه ۲۲

733C

-۸۵- یک ترانسفورماتور تکفاز با نسبت تبدیل ۲:۱ مفروض است. وقتی که سمت فشار ضعیف اتصال کوتاه و ولتاژ ۳۰ ولت از سمت فشار قوی به آن اعمال می‌شود، توان مصرفی ۶۰۰ وات و جریان در سمت فشار ضعیف ۸۰ آمپر می‌شود. اگر سمت فشار قوی اتصال کوتاه شود و ولتاژ ۷/۵ ولت از سمت فشار ضعیف به آن اعمال شود، توان مصرفی و جریان در طرف فشار قوی به ترتیب چند وات و چند آمپر می‌شود (راست به چپ)؟

- (۱) ۴۰، ۱۵۰
(۲) ۲۰، ۱۵۰
(۳) ۲۰، ۳۰۰
(۴) ۴۰، ۳۰۰

-۸۶- در یک شین سیستم قدرت، راکتانس معادل توانن 50pu و قدرت اتصال کوتاه 2000 MVA است. در صورتی که جریان اتصال کوتاه 5kA باشد، مقدار توان پایه بر حسب مگاولت آمپر و ولتاژ پایه بر حسب کیلوولت در این سیستم گدام است؟

- (۱) $\frac{400}{\sqrt{3}} \text{ و } 100$
(۲) $\frac{400}{\sqrt{3}} \text{ و } \frac{100}{\sqrt{3}}$
(۳) $400 \text{ و } 100\sqrt{3}$
(۴) $400 \text{ و } 100$

-۸۷- در یک خط سه فاز جایه‌جا شده با هادی‌های استوانه‌ای توپر، اندوکتانس واحد طول $L = \frac{\mu_0}{4\pi} \text{ هانری بر متر}$ است. سرعت انتشار موج در این خط، چند برابر سرعت نور است؟

- (۱) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(۲) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(۳) $\frac{1}{2}$
(۴) $\frac{2}{3}$

-۸۸- در یک شبکه چهار شینه، هر شین از طریق ۳ خط مشابه با راکتانس 10pu به سه شین دیگر متصل است. چنانچه خط بین شین ۱ و ۴ از مدار خارج شود، تغییر ماتریس ادمیتانس به صورت خواهد بود. مقدار B گدام است؟

- (۱) $j \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(۲) $j \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(۳) $j \begin{bmatrix} 0 & -10 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(۴) $j \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳


733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

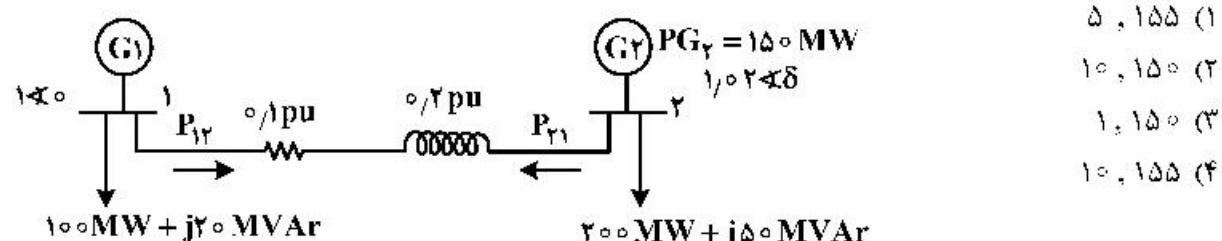- ۸۹ در شکل زیر اگر $P_{12} + P_{21} = ۵\text{MW}$ باشد، آنگاه توان تولیدی ژنراتور شماره ۱ چند مگاوات و تلفات توان راکتیو
خط انتقال چند مگاوار خواهد بود؟
- $$S_{base} = ۱۰۰\text{MVA}$$





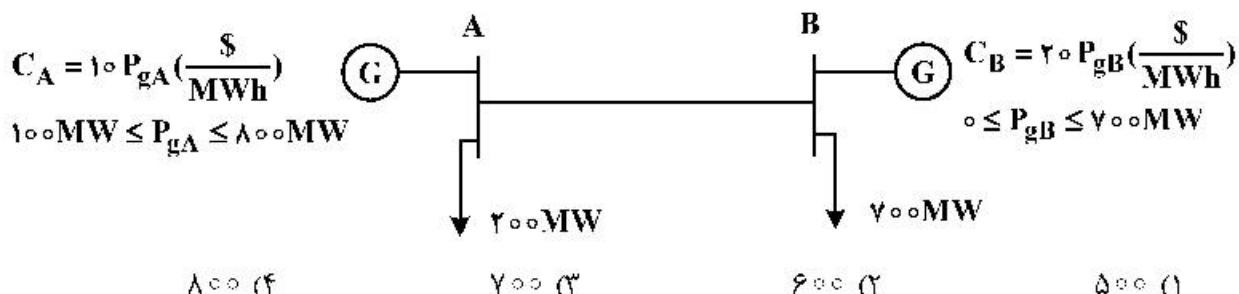- ۹۰ در شکل زیر حداقل ظرفیت انتقال توان خط AB چند مگاوات باشد تا هزینه تولید سیستم کمینه شود؟



سیستم‌های کنترل خطی:

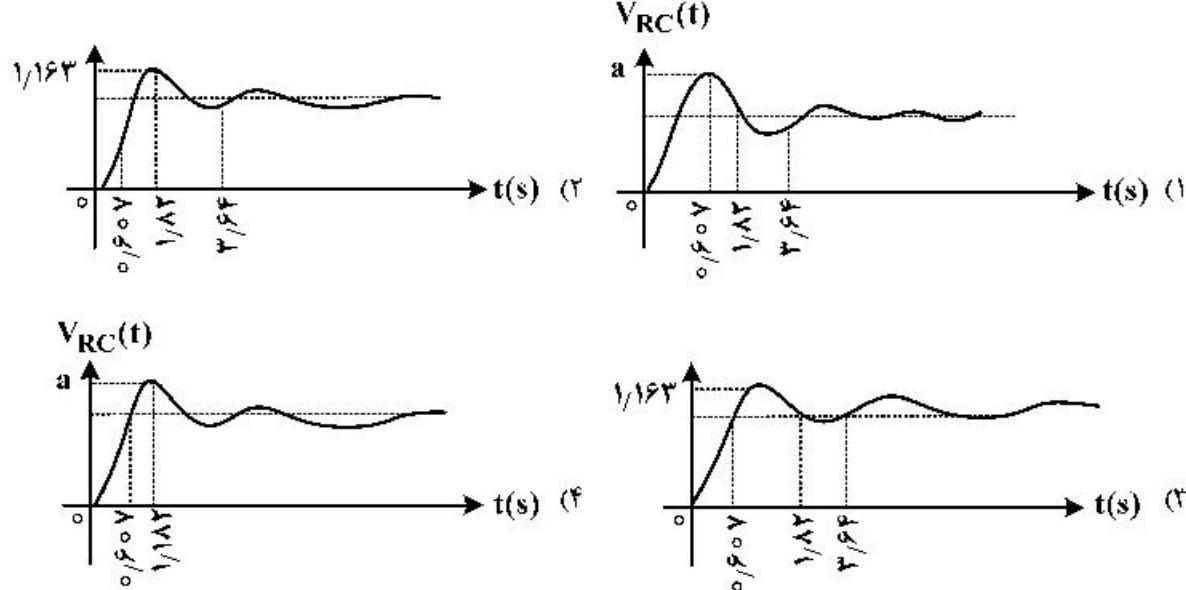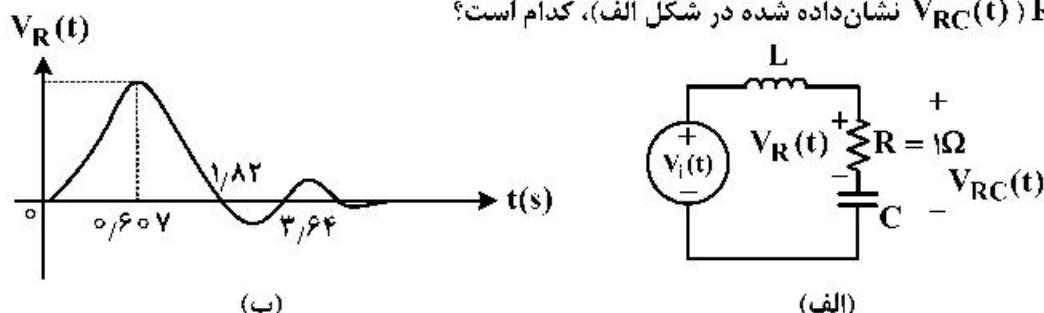- ۹۱ در مدار شکل (الف)، پاسخ ولتاژ دو سر مقاومت $R = ۱\Omega$ به ورودی پله واحد در شکل ب داده شده است. نمودار ولتاژ دوسر RC نشان داده شده در شکل (الف)، کدام است؟



مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۲۴

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۹۲ سیستم حلقه بسته پایدار شکل زیر را در نظر بگیرید؛ که در آن رابطه زیر داده شده است. نوع سیستم نسبت به اختشاش‌های W_1 ، W_2 و W_3 به ترتیب کدام است؟
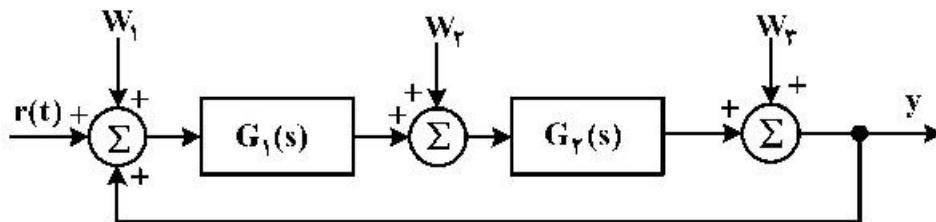
$$G_1(s) = \frac{k_1 \prod_{i=1}^{m_1} (s + z_{1i})}{s^{L_1} \prod_{i=1}^{m_1} (s + p_{1i})}; \quad G_2(s) = \frac{k_2 \prod_{i=1}^{m_2} (s + z_{2i})}{s^{L_2} \prod_{i=1}^{m_2} (s + p_{2i})}$$




- (۱) صفر، L_2 و L_1
 (۲) صفر، L_1 و $L_2 + L_3$
 (۳) نسبت به هر سه برابر $L_1 + L_2 + L_3$

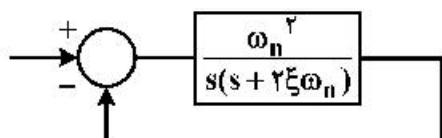(۴) نوع فقط نسبت به ورودی مرجع (۱) تعریف می‌شود و نسبت به سه ورودی، اختشاش تعریف نشده است.

- ۹۳ چنانچه T_p نشان دهنده اولین لحظه رسیدن پاسخ یک سیستم مرتبه دوم استاندارد به ۱۰۰ درصد مقدار نهایی خود باشد، کدام گزینه صحیح نیست؟ (T_p زمان نشست سیستم با معیار ۲٪ است).
- (۱) چنانچه سیستم فوق میرا ($1 < T_p$) باشد، آن برابر بی نهایت است.
 (۲) چنانچه سیستم زیر میرا ($1 < T_p$) باشد، T_p حتماً از T_s بزرگتر است.
 (۳) چنانچه سیستم زیر میرا ($1 < T_p$) باشد، T_p می‌تواند از T_s کوچکتر باشد.
 (۴) چنانچه سیستم زیر میرا ($1 < T_p$) باشد، T_p می‌تواند از T_s بزرگتر باشد.


۹۴ سیستم مرتبه دوم نمونه‌ای را در نظر بگیرید. گزینه صحیح در این مورد، کدام است؟



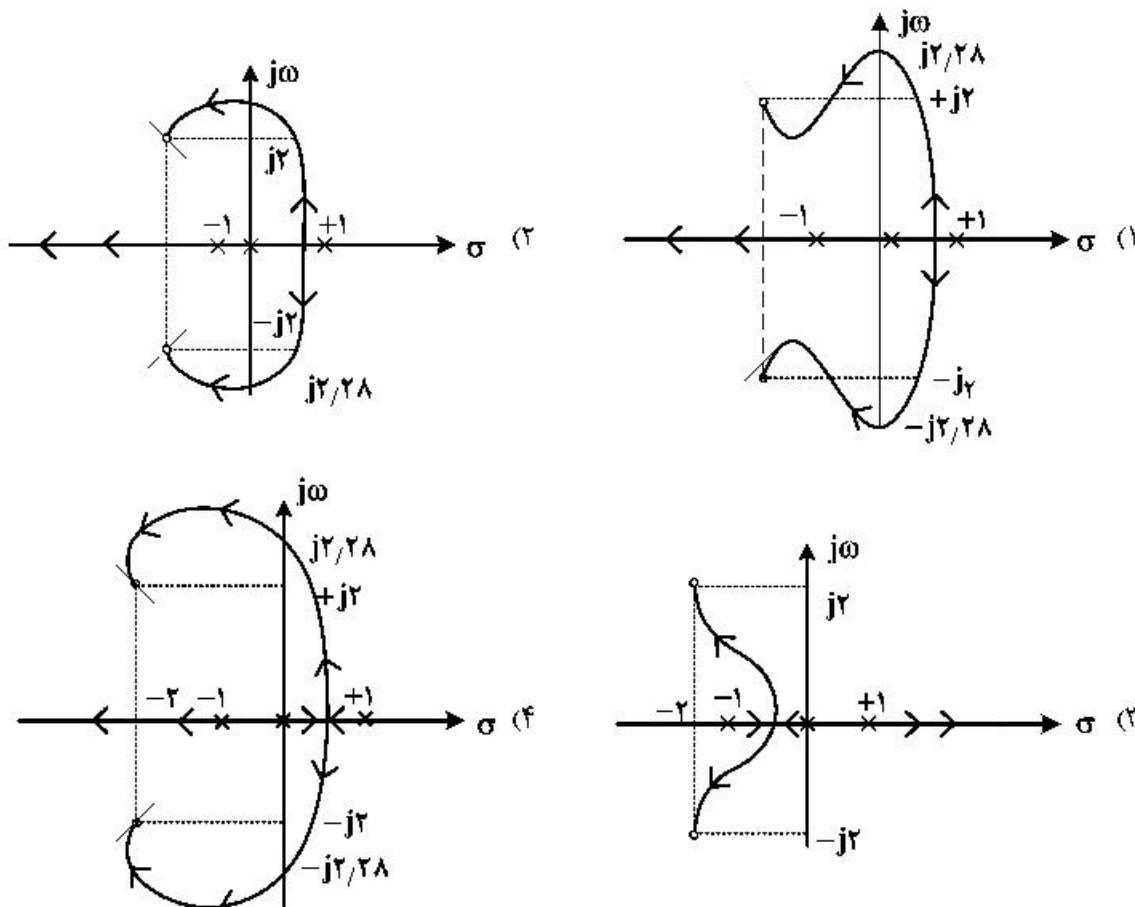
- (۱) تمامی شاخص‌های سرعت با هر تعریفی، با $\frac{1}{\omega_n}$ متناسب هستند.
 (۲) نسبت دامنه اولین بالازدگی به بالازدگی $1 > n$ به ω_n وابسته است.
 (۳) اگر T_s را به صورت زمانی تعریف کنیم که پاسخ سیستم در باند ۵٪ اختلاف با مقدار نهایی قرار می‌گیرد، آنگاه رابطه $\frac{4}{\xi\omega_n} = T_s$ برای ۴٪‌های نزدیک صفر، با این مقدار اختلاف زیادی دارد.
 (۴) در صورتی که از یک کنترل کننده تناسبی مشتقی با ضرایب مثبت استفاده شود، الزاماً خطای حالت دائم افزایش می‌یابد.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۹۵- در یک سیستم با فیدبک منفی، تابع تبدیل حلقه باز $GH(s) = \frac{K(s^2 + s + 1)}{s(s+1)}$ است. مکان هندسی قطب‌های تابع تبدیل حلقه بسته به ازای تغییرات $K \geq 0$ ، کدام است؟



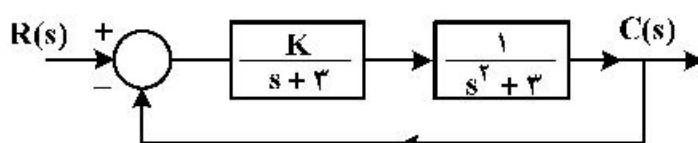- ۹۶- کدام گزینه در مورد سیستم کنترل زیر، صحیح است؟




- (۱) سیستم به ازای $K > -9$ پایدار است.
- (۲) خطای ماندگار سیستم به ورودی پله واحد به ازای $1 = K$ ، برابر 9° است.
- (۳) شاخه‌های مکان ریشه‌های معادله، مشخصه خطوطی هستند که یکدیگر را در $s = -1$ قطع می‌کنند.
- (۴) پاسخ سیستم به ورودی پله واحد به ازای $-8 = K$ ، برای $t \geq 0$ ، برابر $\frac{e^{-t}}{2} - 1$ است.

- ۹۷- در یک سیستم $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ و حد فاز برابر 45° است. پاسخ حالت ماندگار به ورودی $\sin \sqrt{2} t$ ، کدام است؟
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (۲) $-\sqrt{2} \cos \sqrt{2} t$ | (۱) $\sqrt{2} \cos \sqrt{2} t$ |
| (۴) $-\sqrt{2} \cos \sqrt{2} t$ | (۳) $\sqrt{2} \sin \sqrt{2} t$ |

۹۸- با فرض $\omega_n > \zeta > 0$ ، پاسخ سیستم به ورودی زیر به صورت $y(t) = y$ شده است. مقدار a و b ، کدام است؟

$$G(s) = \frac{\zeta}{s(s + \omega_n)}$$

$$H(s) = 1$$

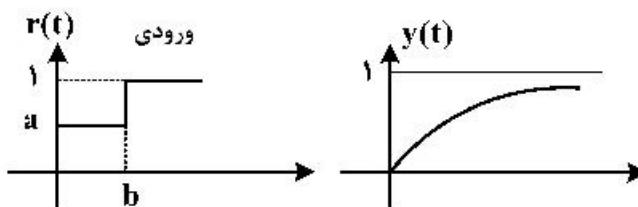

$$b = 1/\Delta\gamma \quad \text{و} \quad a = \frac{1}{1 + e^{-\omega_n/\Delta\gamma}}$$

$$b = 2/\Delta\gamma \quad \text{و} \quad a = \omega_n/3\Delta\gamma$$


$$b = 1/\Delta\gamma \quad \text{و} \quad a = e^{-\omega_n/\Delta\gamma}$$

$$b = 3/\Delta\gamma \quad \text{و} \quad a = 1/2\Delta\gamma$$

۹۹- مکان هندسی ریشه‌های سیستمی به صورت شکل زیر است. حداقل خطای ماندگار به ورودی $2tu(t)$ ، کدام است؟

$$K > 0$$

فیدبک منفی

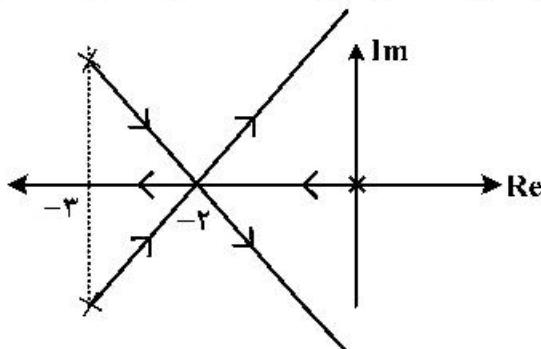

$$0/5 \quad (1)$$

$$0/25 \quad (2)$$

$$0/23 \quad (3)$$

(4) خطأ قابل محاسبه نیست.

۱۰۰- یک سیستم فیدبک با تابع تبدیل حلقة $K > 0$ ، $G(s) = K \frac{(s^2 - 1)(s^2 + 4)}{(s^2 - 9)(s^2 + 16)}$ را در نظر بگیرید. به ازای کدام بازه از مقدار K ، منحنی نایکوئیست (s) از نقطه $(1, 0)$ عبور نمی‌کند؟ (اعداد تقریبی هستند).

$$K < 1 \quad (1)$$

$$K > 35 \quad (2)$$

$$24 < K < 25 \quad (3)$$

$$1 < K < 24 \quad (4)$$






مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۷

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

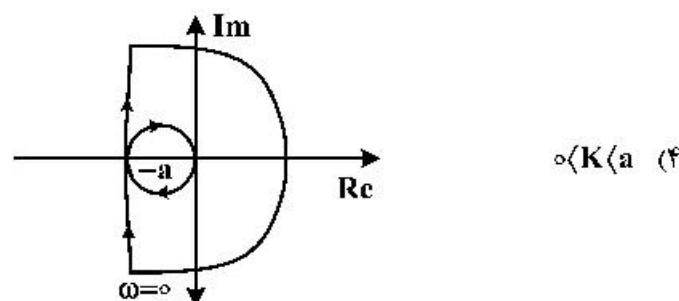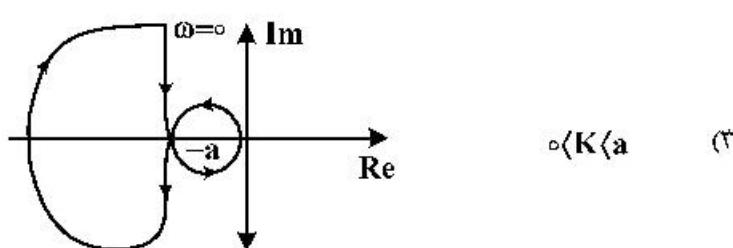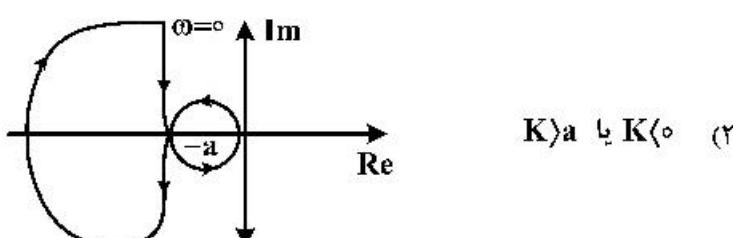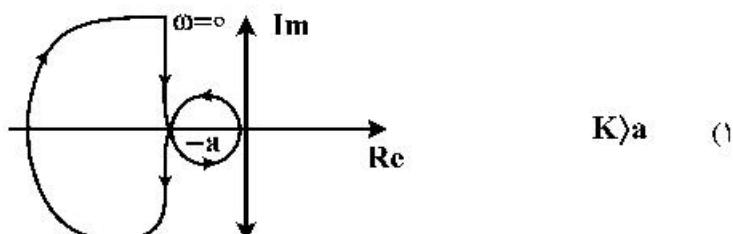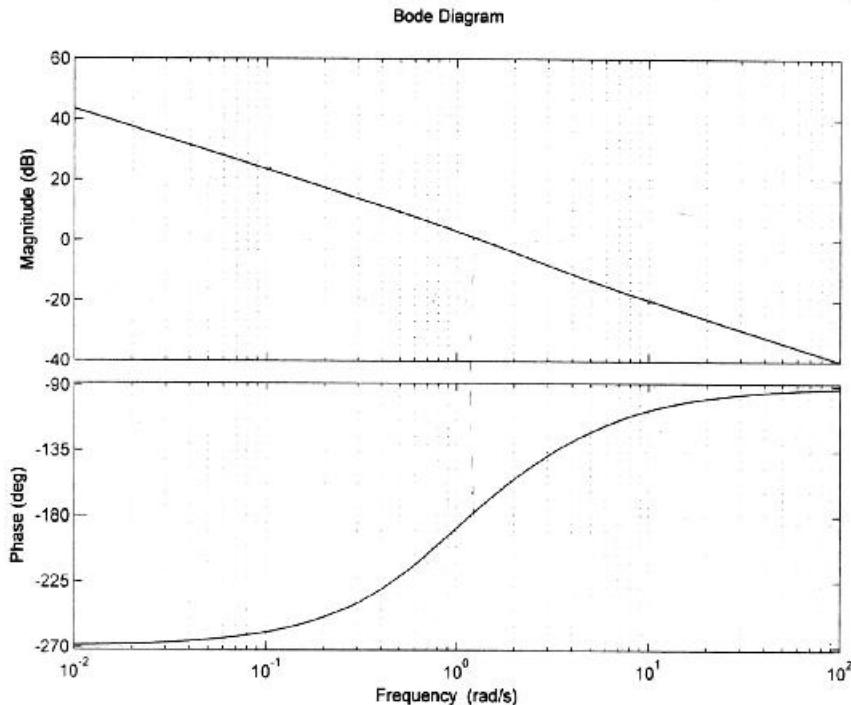- ۱۰۱- دیاگرام بودی ($G(s)$) در شکل زیر داده شده است. کدام گزینه دیاگرام نایکوئیست ($G(s)$) و ناحیه پایداری سیستم حلقه بسته با فیدبک منفی را نشان می‌دهد؟ ($a > 0$)




مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۸

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

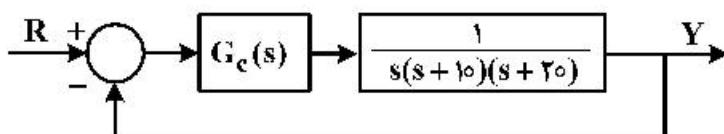- ۱۰۲ - سیستم زیر را در نظر بگیرید: در مورد $G_e(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$ ، کدام گزینه برای این سیستم صحیح است؟



- (۱) این جبران‌ساز تنها قادر به تأمین ملاحظات پاسخ حالت گذراي سیستم است.
- (۲) این جبران‌ساز هم قادر به اصلاح خطای مانا به ورودی شیب واحد و هم تأمین ملاحظات پاسخ حالت گذراي سیستم است.
- (۳) این جبران‌ساز تنها قادر به اصلاح خطای مانا سیستم به ورودی شیب واحد است.
- (۴) این جبران‌ساز نه قادر به اصلاح خطای مانا سیستم به ورودی شیب واحد و نه قادر به تأمین ملاحظات پاسخ حالت گذراي سیستم است.

سیگنال‌ها و سیستم‌ها:

- ۱۰۳ - پاسخ ضربه یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان $h(t)$ و تبدیل فوریه آن به صورت $H(\omega) = \frac{1+j\omega}{2-j\omega}$ است. کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

- (۱) غیرعلی و وارون پذیر
- (۲) علی و وارون پذیر
- (۳) علی و وارون ناپذیر
- (۴) غیرعلی و وارون ناپذیر

- ۱۰۴ - ضرایب سری فوریه سیگنال زمان گستته متناوب $x[n]$ با پریود $N=6$ را a_k می‌نامیم. در این صورت ضرایب

$$\text{سری فوریه سیگنال متناوب زمان پیوسته } y(t) \text{ با تعريف } y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \delta(t - 4n), \text{ کدام است؟}$$

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{4}a_k & (۱) \\ 6a_k & (۲) \\ 4a_k & (۳) \end{array}$$

- ۱۰۵ - سیگنال زمان پیوسته با انرژی E_x به یک سیستم LTI با پاسخ ضربه $h(t) = \frac{1}{t}$ ، بعنوان ورودی اعمال می‌شود. اگر $y(t)$ سیگنال خروجی باشد، در این صورت انرژی $y(t)$ ، کدام است؟

$$\begin{array}{ll} E_x & (۱) \\ \infty & (۲) \\ \pi^2 E_x & (۳) \end{array}$$

- ۱۰۶ - مقدار انتگرال زیر، کدام است؟

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2\left(\frac{3\omega}{2}\right) \cos(\omega)}{\sin^2\left(\frac{\omega}{2}\right)} d\omega$$

$$\begin{array}{ll} 2\pi & (۱) \\ 6\pi & (۲) \\ 4\pi & (۳) \end{array}$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۹

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

- ۱۰۷ - رابطه ورودی $x(n)$ و خروجی $y[n]$ یک سیستم علی به صورت زیر است:

$$y[n] = x(n)x(n-1) + \frac{1}{4}y(n-1)$$

کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

- (۱) ناپایدار و معکوس ناپذیر
 (۲) پایدار و معکوس ناپذیر
 (۳) پایدار و معکوس پذیر
 (۴) ناپایدار و معکوس پذیر

- ۱۰۸ - اگر $Y(e^{j\omega}) = 2\operatorname{Re}[e^{-j3\omega} X(e^{-j3\omega})]$ باشد، در این صورت، $y[n]$ ، کدام است؟


$$y[n] = x[n] + x^*[n], \quad y[n] = x[n] + x^*[n] \quad (۱)$$

$$y[n] = x[n] + x^*[n], \quad y[n] = 2\operatorname{Re}[x[n]] \quad (۲)$$

$$y[n] = x[-n] + x^*[n], \quad y[n] = x[-n] + x^*[n] \quad (۳)$$

$$y[n] = x[-n] + x^*[n], \quad y[n] = 2\operatorname{Re}[x[n]] \quad (۴)$$

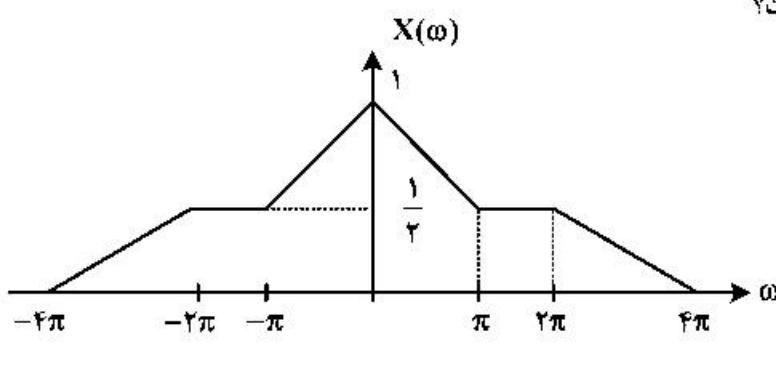- ۱۰۹ - $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n x(t-n)$ یک سیگنال با تبدیل فوریه $X(\omega)$ در شکل زیر نشان داده شده است. اگر $y(t) = y(0) - y\left(\frac{t}{2}\right)$ باشد، مقدار $y(t)$ ، کدام است؟



- (۱) $-\frac{3}{2}$
 (۲) $-\frac{1}{2}$
 (۳) $\frac{1}{2}$
 (۴) $\frac{3}{2}$

- ۱۱۰ - پاسخ ضربه یک سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان به صورت $h(t) = e^{-t}u(t)$ است. اگر ورودی این سیستم $x(t) = u(-t)$ باشد و خروجی آن را با $y(t)$ نمایش دهیم، در این صورت، $y(-t) - y(-2)$ کدام است؟

$$e^{-1} - e^{-2} \quad (۱) \text{ صفر}$$

$$e^1 - e^2 \quad (۲) \text{ } e^1 - e^2 \quad (۳)$$

- ۱۱۱ - فرض کنید $x(n)$ یک سیگنال پریودیک با پریود $N = 8$ باشد. اگر ضرایب سری فوریه سیگنال $x(n)$ را با a_k نمایش دهیم و بدانیم $x(n+4) = -x(n)$ و $a_0 + a_1 = \frac{1}{4}$ و $a_k = a_{k+2}$ است، در این صورت، مقدار

$$\sum_{n=0}^{7} e^{jn\omega} x(n), \quad \text{کدام است؟}$$

$$\frac{17}{2} \quad (۱) \quad \frac{15}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{29}{2} \quad (۳) \quad \frac{27}{2} \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۰

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

-۱۱۲ - $x[n] = X(\omega) e^{j\omega n}$ و $X(e^{j\omega}) \triangleq X(\omega)$ زوج تبدیل فوریه هستند. a_k ضرایب سری فوریه زیر، برابر کدام است؟
 $y(t) = X(-\pi t) + \cos(\pi t)$

$$x[\pi k] + \frac{1}{2} \delta[k-1] + \frac{1}{2} \delta[k+1] \quad (1)$$

$$x[k] + \frac{1}{2} \delta[k-1] + \frac{1}{2} \delta[k+1] \quad (2)$$


$$x[k] + \frac{1}{2} \delta[k-1] + \frac{1}{2} \delta[k+1] \quad (3)$$

$$x[2k] + \frac{1}{2} \delta[k-1] + \frac{1}{2} \delta[k+1] \quad (4)$$

-۱۱۳ - تابع تبدیل یک سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان و علی به صورت $H(s) = \frac{s-1}{s^2 + 3s + 2}$ است. اگر $y(t)$ پاسخ این سیستم به ورودی $x(t) = e^{-t} u(-t)$ باشد، مقدار $y(0^+)$ کدام است؟

$$\frac{1}{4} \quad (1) \quad \frac{1}{6} \quad (2) \quad \frac{1}{12} \quad (3) \quad 0 \quad (4)$$

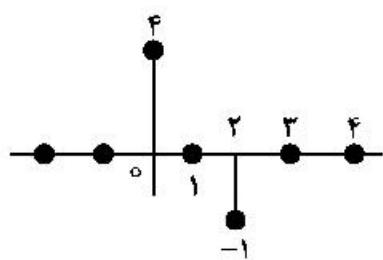-۱۱۴ - در یک سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان، پاسخ به ورودی $x_1(n) = u(n)$ به صورت $y_1(n) = \left(2 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) u(n)$ است. اگر پاسخ سیستم به ورودی $x_2(n)$ در شکل زیر را با $y_2(n)$ نمایش دهیم، مقدار $y_2(n)$ کدام است؟




است؟

$$\frac{4}{3} \quad (1) \quad \frac{16}{3} \quad (2) \quad 13 \quad (3) \quad 20 \quad (4)$$


الکترومغناطیس:

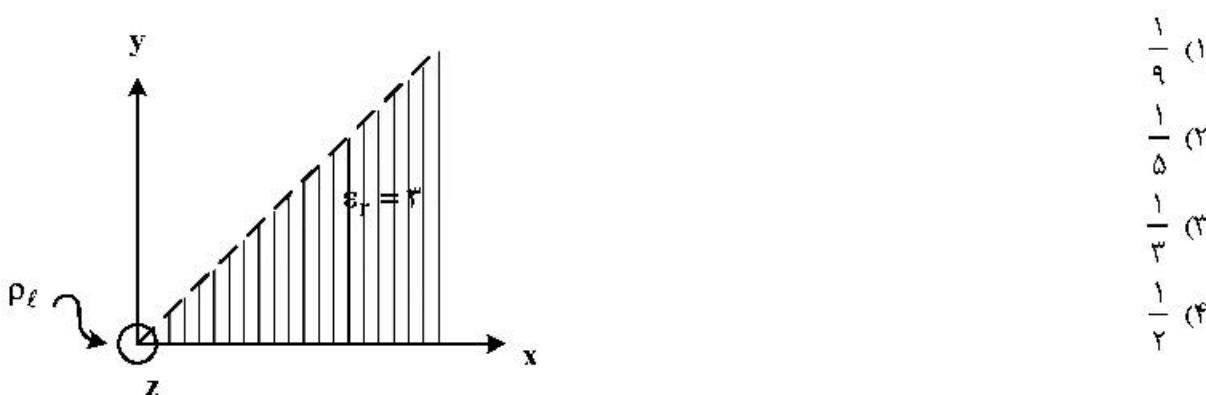-۱۱۵ - فضای $\phi < 45^\circ$ در دستگاه مختصات استوانه‌ای از ماده‌ای با $\epsilon_r = 3$ پرسد و مابقی فضا خلاً است. بار خطی، چگالی P_ℓ روی محور Z قرار گرفته است. میدان الکتریکی در نقطه $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$ $P(x, y, z) = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$ است.




مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

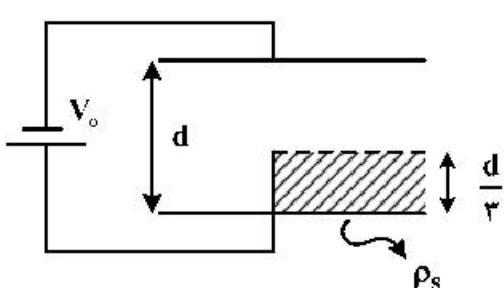- ۱۱۶- خازن ایده‌تال زیر به ولتاژ V_0 وصل شده است. در حالت اول کل فضای خازن از هوا پر شده است ($\epsilon_r = \epsilon_0$). در حالت دوم یک تیغه عایق با $\epsilon_r = 3$ و ارتفاع $\frac{d}{3}$ وارد نصف خازن می‌کنیم (مطابق شکل) چگالی سطحی باز روی نیمه سمت راست فلز پایین خازن نسبت به حالت اول، چند برابر می‌شود؟ (از اثرات لبه‌ای صرف نظر کنید).



- $\frac{1}{3}$ (۱)
 $\frac{7}{9}$ (۲)
 $\frac{9}{7}$ (۳)
 $\frac{3}{4}$ (۴)

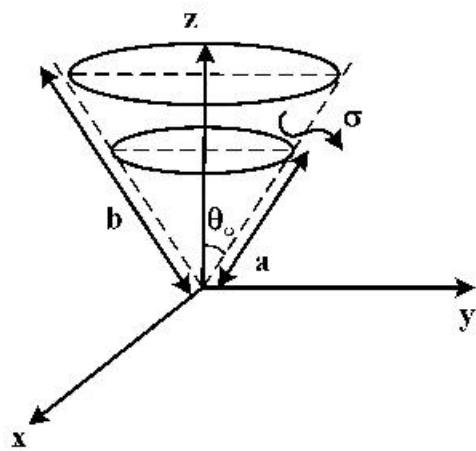- ۱۱۷- در دستگاه کروی زیر فضای $b < r < a$ و $0^\circ \leq \theta \leq 0^\circ$ با ماده‌ای با رسانایی $\sigma = \frac{\sigma_0}{r^2}$ پر شده است. مقاومت بین سطح $r = b$ و $r = a$ کدام است؟




$$R = \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{4\pi\sigma_0(1 - \cos\theta_0)} \quad (۱)$$

$$R = \frac{a^2 - b^2}{4\pi\sigma_0(1 - \cos\theta_0)} \quad (۲)$$

$$R = \frac{b^2 - a^2}{4\pi\sigma_0(1 - \cos\theta_0)} \quad (۳)$$

$$R = \frac{b - a}{4\pi\sigma_0(1 - \cos\theta_0)} \quad (۴)$$

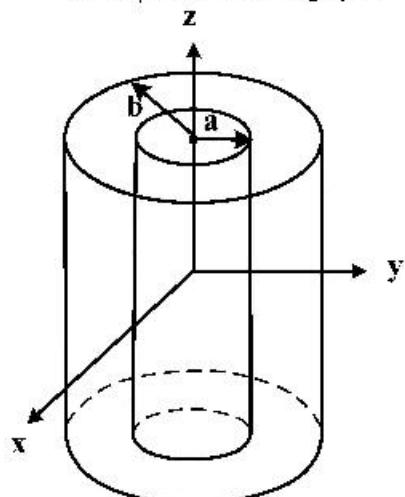- ۱۱۸- ماده‌ای در فضای استوانه‌ای $b < r < a$ قرار دارد و آن را پر کرده است. اگر ماده به صورت مغناطیس شدگی داشته باشد، چگالی شار مغناطیسی \vec{B} در نقطه‌ای با $\rho = \frac{a+b}{2}$ (وسط ماده)، کدام است؟



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M_\infty (a+b)}{2} \hat{\phi} \quad (۱)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M_\infty (a+b)}{4} \hat{\phi} \quad (۲)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M_\infty a}{2(a+b)} \hat{\phi} \quad (۳)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M_\infty a}{4(a+b)} \hat{\phi} \quad (۴)$$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۲

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

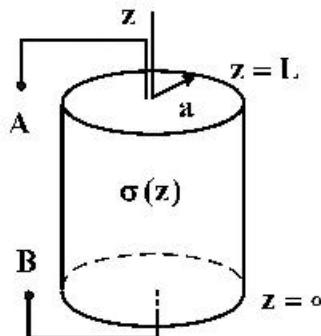- ۱۱۹- یک مقاومت استوانه‌ای به شعاع a و طول L از جنس ماده‌ای با رسانندگی (conductivity) $\sigma(z)$ را در نظر بگیرید. مقدار مقاومت الکتریکی بین دو سر A و B کدام است؟



$$\sigma = \sigma_0 (1+z^2) \left(\frac{S}{m} \right)$$

$$\frac{1}{\pi a^2 \sigma_0} \tan^{-1}(L) \quad (1)$$

$$\frac{1}{\pi a^2 \sigma_0} \sin^{-1}(L) \quad (2)$$

$$\frac{1}{\pi a^2 \sigma_0} \left(L + \frac{L^2}{3} \right) \quad (3)$$

$$\frac{1}{\pi a^2 \sigma_0} \sinh^{-1}(L) \quad (4)$$

- ۱۲۰- روی پوسته استوانه‌ای بی‌نهایت طویل به شعاع a که محور آن روی محور z است، جریان الکتریکی سطحی با

چگالی $K \hat{\phi} \left(\frac{A}{m} \right)$ جاری است و درون آن از ماده مغناطیسی ناهمگن با تراوایی (Permeability) $\mu_0 (1+r^2) \left(\frac{H}{m} \right)$

$$\pi \mu_0 K \left(a^2 + \frac{a^2}{3} \right) \quad (1)$$

$$\pi \mu_0 K (a + a^2) \quad (2)$$

$$\pi \mu_0 K \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{4} \right) \quad (3)$$

$$\pi \mu_0 K \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{3} \right) \quad (4)$$

- ۱۲۱- یک کره عایق به شعاع a و مرکز مبداء پلازیوه شده و درون آن $\hat{P} = P_0$ است. مقدار بارهای مقید پلازیوه درون

کره هم مرکز با آن و به شعاع $\frac{a}{2}$ کدام است؟

$$-\frac{\pi P_0 a^4}{6} \quad (1)$$

$$-\pi P_0 a^2 \quad (2)$$

$$-\frac{\pi P_0 a^4}{4} \quad (3)$$

$$-\pi P_0 a^2 \quad (4)$$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۳

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

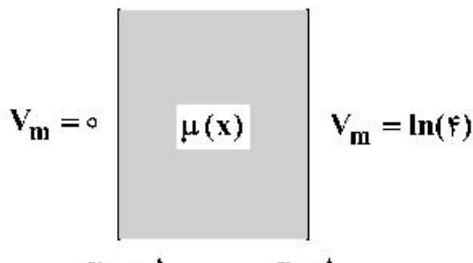- ۱۲۲- ناحیه $1 < x < 1$ در شکل زیر، با ماده مغناطیسی ناهمگن با تراوایی (Permeability) $\mu(x)$ پر شده و $V_m(1) = \ln(\frac{H}{m})$ است. $V_m(0) = 0$ و $V_m(-1) = 0$ است. H_x شدت میدان مغناطیسی، گدام است؟




$$\frac{-2}{x+3} \quad (1)$$

$$\frac{+2}{x+3} \quad (2)$$

$$\frac{\ln(\frac{H}{m})}{x+2} \quad (3)$$

$$\frac{-\ln(\frac{H}{m})}{x+2} \quad (4)$$

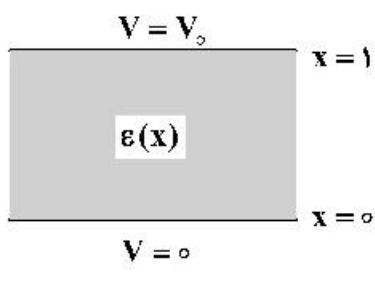- ۱۲۳- ناحیه $1 < x < 0$ در شکل زیر، از عایق ناهمگن با گذردهی (Permittivity) متغیر $\epsilon(x) = \frac{\epsilon_0}{1+x}$ پر شده است. پتانسیل الکتریکی درون آن گدام است؟




$$\frac{V_0 \ln(x^r + 1)}{\ln(2)} \quad (1)$$

$$\frac{V_0 \ln(x + 1)}{\ln(2)} \quad (2)$$

$$V_0 \left(\frac{2x}{1+x^r} \right) \quad (3)$$

$$\frac{V_0}{2} (x + x^r) \quad (4)$$

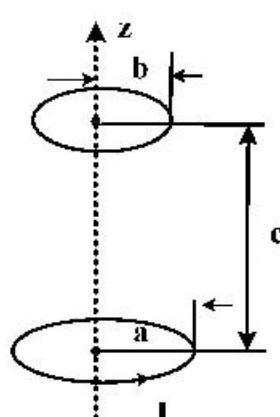- ۱۲۴- دو حلقه مدور مطابق شکل در نظر بگیرید. اگر $a \ll b \ll c$ باشد، ضریب القای متقابل بین دو حلقه، گدام است؟



$$\frac{2\pi\mu_0 a^r b^r}{(a^r + c^r)^{\frac{3}{2}}} \quad (H)$$

$$\frac{\pi\mu_0 a^r b^r}{c(a^r + c^r)^{\frac{3}{2}}} \quad (II)$$

$$\frac{\pi\mu_0 a^r b^r}{2(a^r + c^r)^{\frac{3}{2}}} \quad (II)$$

$$\frac{4\pi\mu_0 a^r b^r}{(a^r + c^r)^{\frac{3}{2}}} \quad (II)$$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۴

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

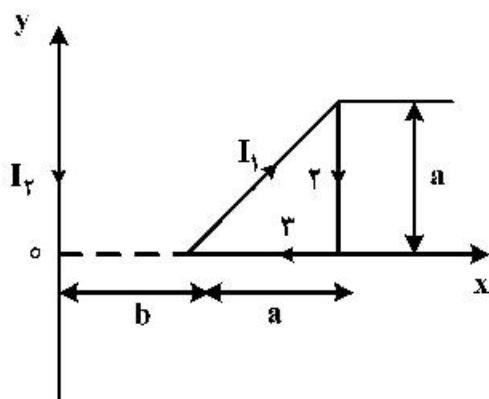- ۱۲۵- حلقه مثلثی (متساوی الساقین) حامل جریان I_1 در صفحه $\pi = 0$ مطابق شکل قرار گرفته است. هادی مستقیم بلندی با جریان I_2 در روی محور y واقع شده است. نیروی کل وارد بر حلقه مثلثی، چند نیوتن است؟




$$\bar{a}_x \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \left[\ln \frac{a+b}{b} - \frac{a}{a+b} \right] \quad (1)$$

$$\bar{a}_x \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \left[\ln \frac{a+b}{b} + \frac{a}{a+b} \right] \quad (2)$$

$$\bar{a}_x \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \left[\ln \frac{a}{a+b} + \frac{a+b}{b} \right] \quad (3)$$

$$\bar{a}_x \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \left[\ln \frac{a}{a+b} - \frac{a+b}{b} \right] \quad (4)$$

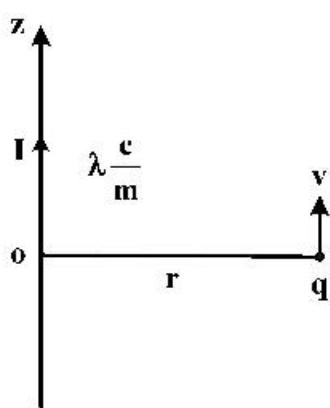- ۱۲۶- ذرهای با بار q با سرعت v موازی سیمی با توزیع یکنواخت بار λ بر واحد طول حرکت می‌کند. سیم دارای جریان I در جهت π نیز است. سرعت ذره چند متر بر ثانیه باشد، تا موازی سیم و به فاصله r از آن در یک خط مستقیم حرکت کند؟ (۱) سرعت نور در فضای آزاد است.



$$v = \frac{\lambda c}{4I} \quad (1)$$



$$v = \frac{\lambda c}{2I} \quad (2)$$

$$v = \frac{2\lambda c}{I} \quad (3)$$

$$v = \frac{\lambda c}{I} \quad (4)$$

مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی:

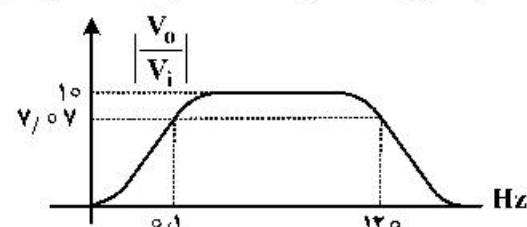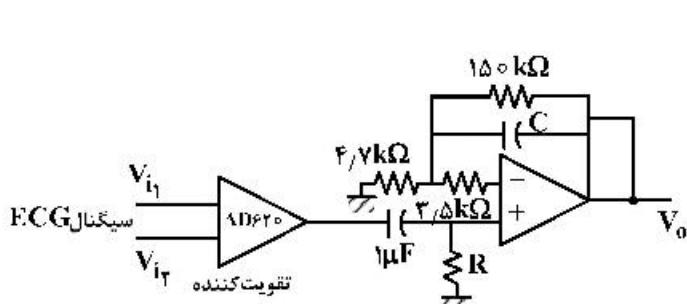- ۱۲۷- از مدار زیر برای اندازه‌گیری سیگнал الکتروکاردیوگرام استفاده شده است. اگر محدوده فرکانسی سیگнал ECG به صورت منحنی داده شده باشد، مقادیر R و C کدام است؟



$$10\text{nF}, 16\text{k}\Omega \quad (1)$$

$$8.8\text{nF}, 14\text{k}\Omega \quad (2)$$

$$10\text{nF}, 14\text{k}\Omega \quad (3)$$

$$8.8\text{nF}, 16\text{k}\Omega \quad (4)$$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۵

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

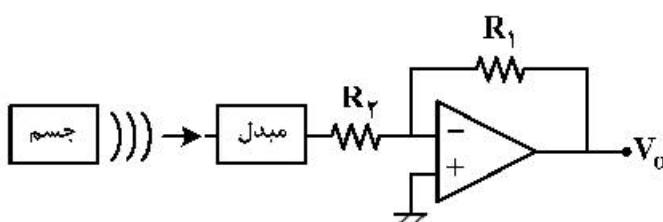- ۱۲۸- سیستم زیر برای اندازه‌گیری دمای جسم براساس انرژی تابشی آن طراحی شده است. اگر ولتاژ خروجی در دمای اتاق 27°C برابر $+81\text{mV}$ باشد، در دمای 127°C ، ولتاژ خروجی چند میلیولت است؟



- ۱۲۸ (۱) ۱۲۸ (۲)
۱۲۸ (۳) ۲۵۶ (۴)
۱۲۸ (۴) ۲۵۶

- ۱۲۹- توانایی سنسور برای اندازه‌گیری کوچکترین تغییرات کمیت مورد اندازه‌گیری، چه نام دارد؟
(۱) رزولوشن (۲) دریفت (۳) آفست (۴) خطی بودن

- ۱۳۰- پیکربندی سنسور فتودیود در مدارهای اندازه‌گیری شدت نور، چگونه است؟

- (۱) بایاس معکوس (۲) بایاس مستقیم
(۳) مستقل از نوع بایاس (۴) وابسته به مدار راهانداز


- ۱۳۱- مفهوم پتانسیل آفست، کدام است؟

- (۱) جمع پتانسیل نیمپیل دو الکترود (۲) اختلاف بین پتانسیل نیمپیل دو الکترود
(۳) میانگین پتانسیل نیمپیل دو الکترود (۴) متمم پتانسیل نیمپیل دو الکترود

- ۱۳۲- کدام ریتم سیگنال EEG مربوط به حالت هوشیاری و استراحت است؟

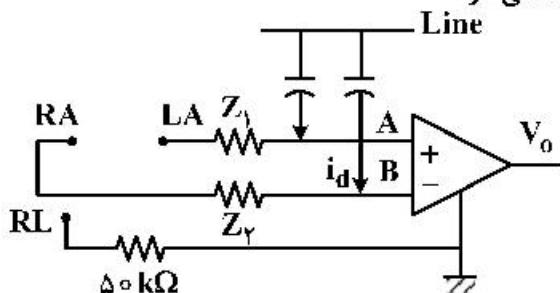- (۱) θ (۲) β (۳) α (۴) γ

- ۱۳۳- از مدار زیر برای اندازه‌گیری الکتروکاردیوگرام استفاده شده است. اگر در اثر طول کابل و القای الکترومغناطیسی، جریان نشتی 5nA روی کابل‌های ECG القا شود و مقاومت الکترود پوست دست راست با دست چپ $20\text{k}\Omega$ اختلاف داشته باشد، اختلاف ولتاژ $V_A - V_B$ چند میکرو ولت می‌شود؟




- ۱۲۰ (۱) ۱۰۰ (۲)
۱۰۰ (۳) ۲۵ (۴) صفر

- ۱۳۴- الکترودهای $\text{Ag}-\text{AgCl}$:

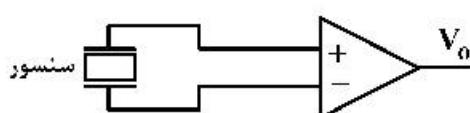- (۱) پلاریزه هستند.
(۲) تا حدی پلاریزه هستند.
(۳) غیرقابل پلاریزه هستند.
(۴) در شرایط خاص می‌توانند به صورت پلاریزه یا غیرقابل پلاریزه عمل نمایند.

- ۱۳۵- یک سنسور پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری مقدار جابه‌جایی قفسه سینه در مدار زیر به کار رفته است. اگر مقاومت ورودی تقویت کننده $50\text{M}\Omega$ ، مقاومت نشتی سنسور $10\text{G}\Omega$ و خازن معادل سنسور 500pF باشد،

- حداقل فرکانس قابل اندازه‌گیری چند هرتز است؟



- (۱) ۰,۶۴ (۲) ۶۴ (۳) ۶۶ (۴)

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۶

733C

مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

۱۳۶- در فرایند تولید پتانسیل سلول، کدام یون نقش ندارد؟

- (۱) کلر (۲) پتانسیم (۳) سدیم (۴) کلسیم

۱۳۷- برای اندازه‌گیری سیگنال الکتروکاردیوگرام از یک تقویت‌کننده با بهرهٔ تفاضلی $A_v = 10$ و $CMRR = 80\text{ dB}$ استفاده شده است. اگر سیگنال ورودی تفاضلی برابر 20 mV و سیگنال ورودی مشترک برابر $+10\text{ V}$ باشد، محدوده ولتاژ خروجی تقویت‌کننده چند میلی‌ولت می‌شود؟

- (۱) $190\text{ , }210$ (۲) $160\text{ , }190$ (۳) $190\text{ , }200$ (۴) $160\text{ , }180$

۱۳۸- مدار زیر برای اندازه‌گیری ولتاژ خروجی یک سیستم بیولورژیکی به کار رفته است. فرض کنید ولتاژ شکست دیود زنر در حالت مستقیم و معکوس $7/50$ ولت و $1/50$ ولت است. حداقل دامنه ولتاژ ورودی مدار برای آن که مدار حفاظت فعال نشود، چند میلی‌ولت است؟ (فرض کنید فرکانس سیگنال ورودی کم است)

